

---

Computer Organization & Design实验与课程设计

## Lab4-1

# CPU设计—数据通路

**赵莎**

**College of Computer Science and Technology**

**Zhejiang University**

**szhao@zju.edu.cn**

**2024**

# Course Outline

---

- 一、实验目的
- 二、实验环境
- 三、实验目标及任务

# 实验目的

---

1. 运用寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心：数据通路组成与原理
3. 设计数据通路
4. 学习测试方案的设计
5. 学习测试程序的设计

# 实验环境

---

## □ 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
2. NEXYS A7开发板
3. Xilinx VIVADO2017.4及以上开发工具

## □ 材料

无

# 实验目标及任务

---

- **目标**：熟悉RISC-V RV32I的指令特点，了解数据通路的原理，设计并测试数据通路
- **任务一**：设计实现数据通路（**采用RTL实现**）
  - ▣ ALU和Regs调用Exp01设计的模块（可直接加RTL）
  - ▣ PC寄存器设计及PC通路建立
  - ▣ ImmGen立即数生成模块设计
  - ▣ 此实验在Exp4-0的基础上完成，替换Exp4-0的数据通路核
- **任务二**：设计数据通路测试方案并完成测试
  - ▣ 通路测试：I-格式通路、R-格式通路
  - ▣ 部件测试：ALU、Register Files

---

# RISC-V RV32I数据通路的原理介绍

## ▣ 实现不少于下列指令

R-Type: add, sub, and, or, xor, slt, srl;

I-Type: addi, andi, ori, xori, slti, srli, lw;

S-Type: sw;


B-Type: beq;

J-Type: Jal;

# CPU organization
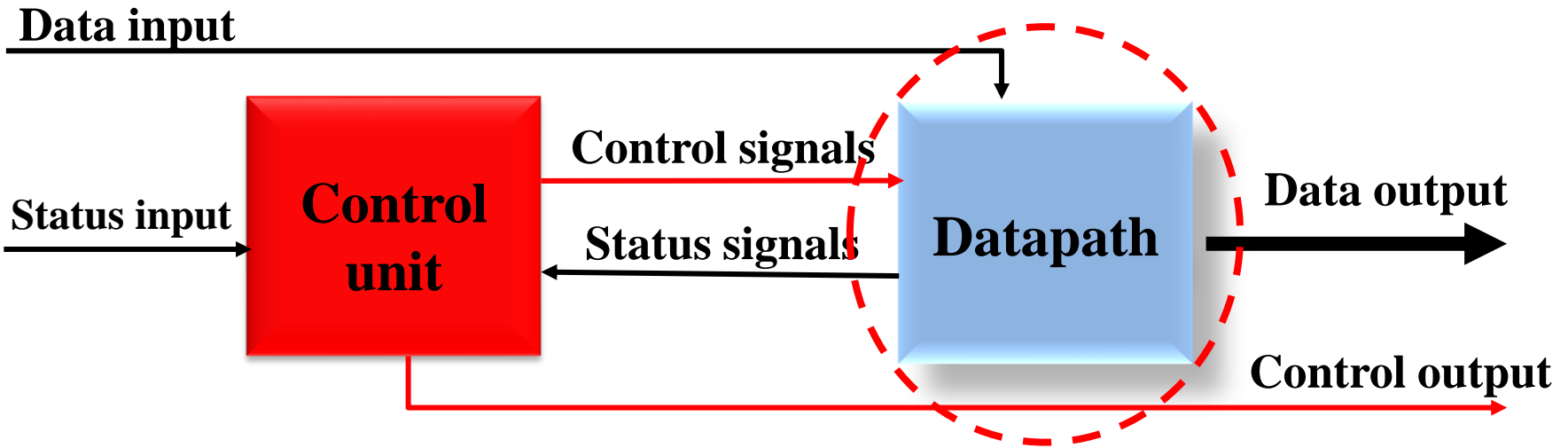
## □ Digital circuit


- General circuits that controls logical event with logical gates -  
**-Hardware**



## □ Computer organization

- Special circuits that processes logical action with instructions  
**-Software**

# Datapath

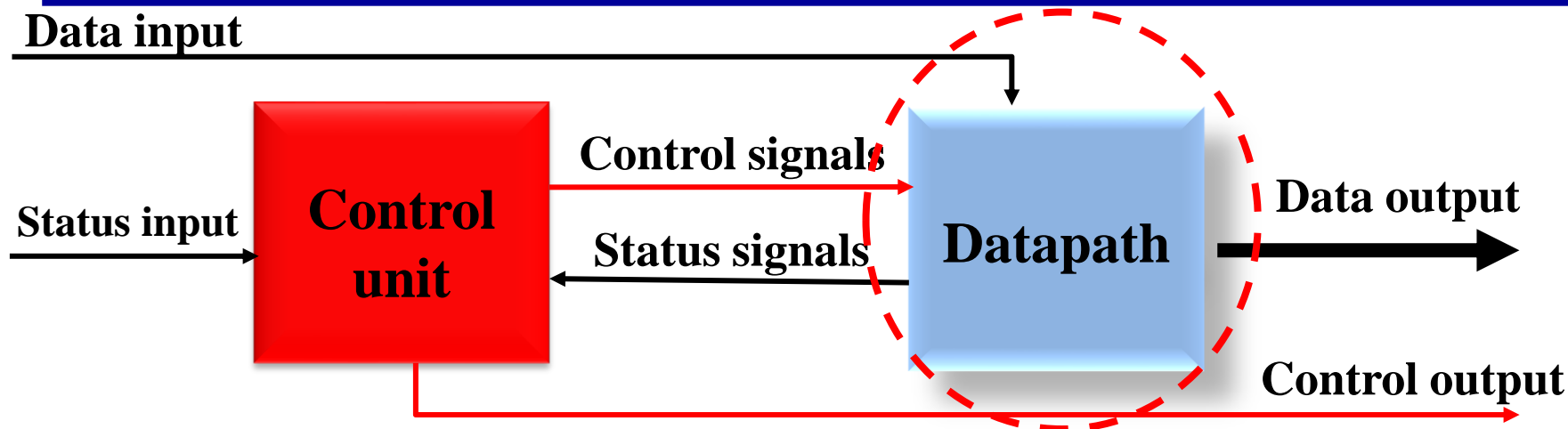

## □ 数据通路


- 数据通路作为处理器的一部分，包含了完成处理器所要求的操作所必须的硬件，包括运算单元、寄存器组、状态寄存器等




# Datapath

## □ 数据通路部件：


- 组合逻辑单元： 加法器、多路选择器、**ALU**算数运算单元

 

**Adder**

 

**Multiplexer**

 

**ALU**


# Datapath

## □ 数据通路部件:
 
## □ 时序逻辑单元（状态元件）： Register

- **Write Enable:**

- 置0，数据输出保持原状态不变
- 置1，在有效时钟边沿到来，数据输出为数据输入值




# Datapath

## □ 数据通路部件:

## □ 时序逻辑单元: 寄存器堆
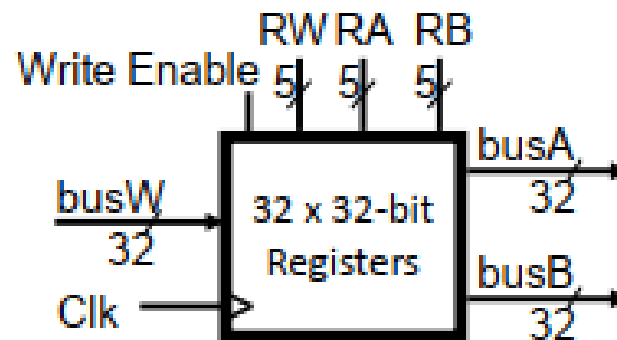
### • Register files: 由32个register构成

- 两个32位的数据输出端口: busA、busB
- 一个32位的数据输入端口: busW



### • 寄存器读写操作:

- RA (number) 作为地址选择register存储的数据传输到输出端口busA (读)
- RB (number) 作为地址选择register存储的数据传输到输出端口busB (读)
- RW (number) 作为地址选择register接收输入端口busW的数据, 当Write

Enable=1且时钟边沿有效时 (写)

### • 时钟 (clk) :


- 写操作时, clk是影响因子, 在有效的时钟边沿到来, 数据被写入
- 读操作时, clk非影响因子, 只要RA、RB有效, 经过短暂的器件延迟, 数据即从busA、busB输出 (此时属于组合逻辑操作)

# Datapath

## □ 时序逻辑单元:

### • 存储器

- 一个数据输入端口: DataIn
- 一个数据输出端口: DataOut

 

### • 读写操作:

- 读: Address 作为地址选择存储的数据输出到端口DataOut
- 写: Address 作为地址接收端口DataIn输入的数据, 当Write Enable = 1且时钟边沿有效

### • 时钟(CLK)

- 写操作时, clk是影响因子, 在有效的时钟边沿到来, 数据被写入
- 读操作时, clk非影响因子, 只要Address有效, 经过短暂的器件延迟, 数据即从DataOut输出 (此时属于组合逻辑操作)

每条指令执行时在取指之后会更新以下状态元件:

- **通用寄存器Registers ( $x0 \dots x31$ )**

- 寄存器堆为32个32位的寄存器::  $\text{Reg}[0] \dots \text{Reg}[31]$
- 指令的rs1字段指定了第一个源操作寄存器的读地址
- 指令的rs2字段指定了第二个源操作寄存器的读地址
- 指令的rd字段指定了目标操作寄存器的写地址
- 寄存器  $x0$  值永远为0; 写操作无效

- **Program Counter (PC)**

- 保存当前指令的地址

- **Memory (MEM)**

- 在32位宽的存储空间内保存指令或数据
- 本实验会采用分开的存储用于存储指令 (**IMEM**) 和数据(**DMEM**)
- 本实验采用的指令存储器只支持只读模式
- 只有Load/store 操作才会访问数据存储器

# Table of RV Registers

---

Register(s)	Alt.	Description
x0	zero	The zero register, always zero
x1	ra	The return address register, stores where functions should return
x2	sp	The stack pointer, where the stack ends
x5-x7, x28-x31	t0-t6	The temporary registers
x8-x9, x18-x27	s0-s11	The saved registers
x10-x17	a0-a7	The argument registers, a0-a1 are also return value

# RV Instructions

---

- RISC-V指令分类:
  - 1. **RV32I**，它是 RISC-V 固定不变的**基础整数指令集**
  - 2. RV32M，乘法和除法
  - 3. RV32F 和 RV32D，浮点操作
  - 4. RV32A，原子操作
- RISC-V RV32I 六种基本指令格式：用于寄存器-寄存器操作的 R 类型指令，用于短立即数和访存 load 操作的 I 型指令，用于访存 store 操作的 S 型指令，用于条件跳转操作的 B 类型指令，用于长立即数的 U 型指令和用于无条件跳转的 J 型指令。
- **本实验主要实现RV32I的常见指令**

# RV Instructions

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd			opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd			opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]			opcode		S-type
imm[12]	imm[10:5]			rs2		rs1		funct3		imm[4:1]	imm[11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd			opcode		U-type
imm[20]	imm[10:1]			imm[11]		imm[19:12]			rd			opcode		J-type	

**opcode**: 为操作码；用于表示指令格式和指令操作的字段

**rs1**: 只读。为第1个源操作数寄存器，寄存器地址（编号）是00000~11111, 00~1F；

**rs2**: 只读。为第2个源操作数寄存器，寄存器地址（编号）是00000~11111, 00~1F；

**rd**: 只写。为目的操作数寄存器，寄存器地址（同上）；

**funct3/7**: 为功能码，在指令中用来指定指令的功能与操作码配合使用；

**immediate**: 为立即数，用作无符号的逻辑操作数、有符号的算术操作数、数据加载（Load）/数据保存（Store）指令的数据地址字节偏移量和分支指令中相对程序计数器（PC）的有符号偏移量；




# 单周期CPU

单周期CPU指的是一条指令的执行在一个时钟周期内完成，然后开始下一条指令的执行，即**一条指令用一个时钟周期完成**。单周期CPU，是在一个时钟周期内完成这五个阶段的处理。



- (1) **取指令(IF)**: 根据程序计数器PC中的指令地址，从存储器中取出一条指令，同时，PC根据指令字长度自动递增产生下一条指令所需要的指令地址，但遇到“地址转移”指令时，则控制器把“转移地址”送入PC。
- (2) **指令译码(ID)**: 对取指令操作中得到的指令进行分析并译码，确定这条指令需要完成的操作，从而产生相应的操作控制信号，用于驱动执行状态中的各种操作。
- (3) **指令执行(EXE)**: 根据指令译码得到的操作控制信号，具体地执行指令动作，然后转移到结果写回状态。
- (4) **存储器访问(MEM)**: 所有需要访问存储器的操作都将在这个步骤中执行，该步骤给出存储器的数据地址，把数据写入到存储器中数据地址所指定的存储单元或者从存储器中得到数据地址单元中的数据。
- (5) **结果写回(WB)**: 指令执行的结果或者访问存储器中得到的数据写回相应的目的寄存器中。

# 单周期数据通路结构

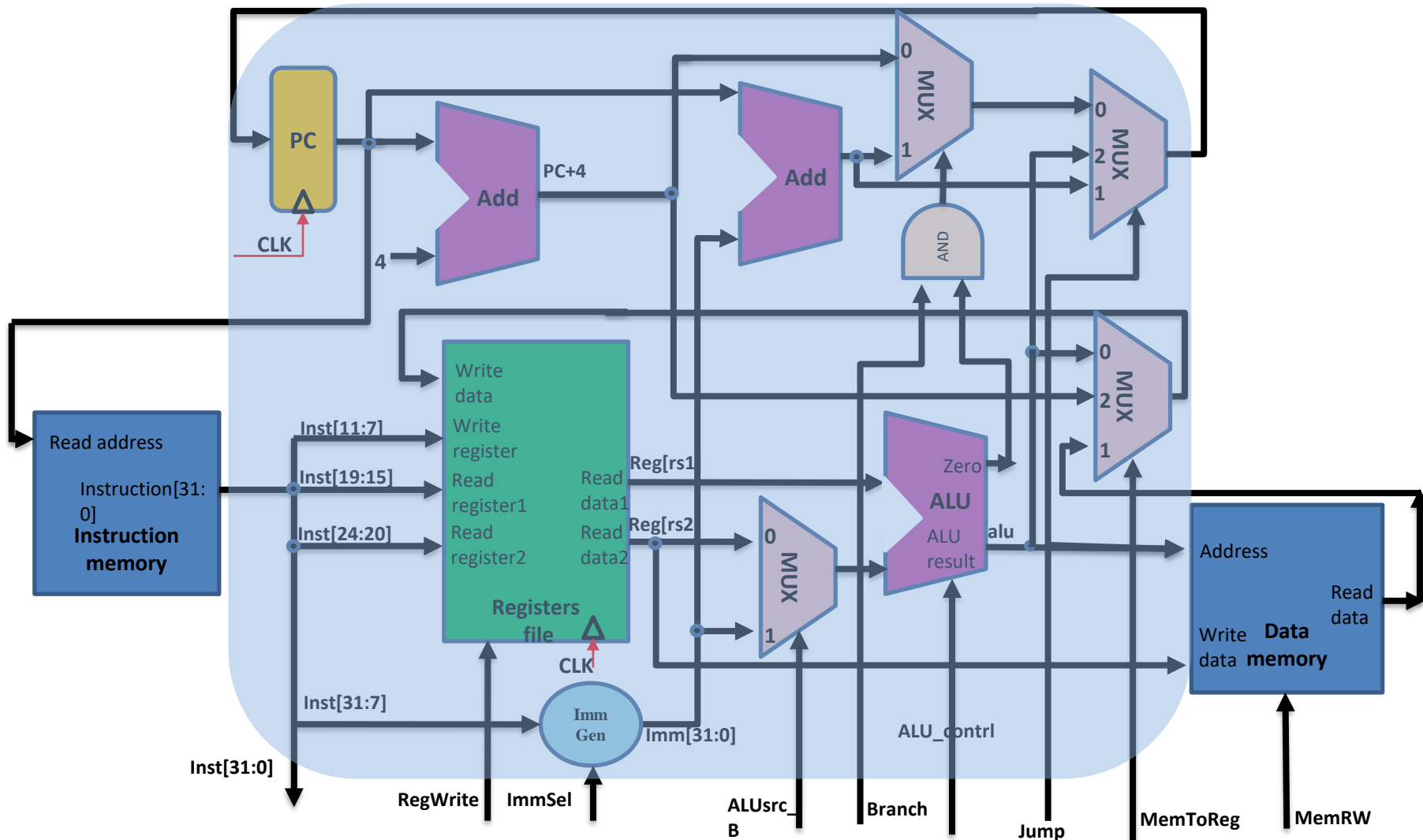

# 单周期数据通路结构

**Instruction Memory:** 指令存储器,

Readaddress, 指令存储器地址输入端口

Instruction, 指令存储器数据输出端口 (指令代码输出端口)

**Data Memory:** 数据存储器,

Address, 数据存储器地址输入端口

Writedata, 数据存储器数据输入端口

Readdata, 数据存储器数据输出端口

**PC:** 程序计数器, 存放指令地址

**Registers:** 寄存器组

Read Reg1, rs1寄存器地址输入端口

Read Reg2, rs2寄存器地址输入端口

Write Reg, 将数据写入的寄存器端口, 其地址rd字段

Write Data, 写入寄存器的数据输入端口

Read Data1, rs1寄存器数据输出端口

Read Data2, rs2寄存器数据输出端口


**ImmGen:** 立即数生成单元

**ALU:** 算术逻辑单元

result, ALU运算结果

zero, 运算结果标志, 结果为0, 则zero=1; 否则zero=0

# Implementing the add Instruction

 



`add rd , rs1, rs2`

功能:  $rd \leftarrow rs1 + rs2$ 。


Eg: `add x9,x21,x9`

0000000\_01001\_10101\_000\_01001\_0110011


# Datapath for add

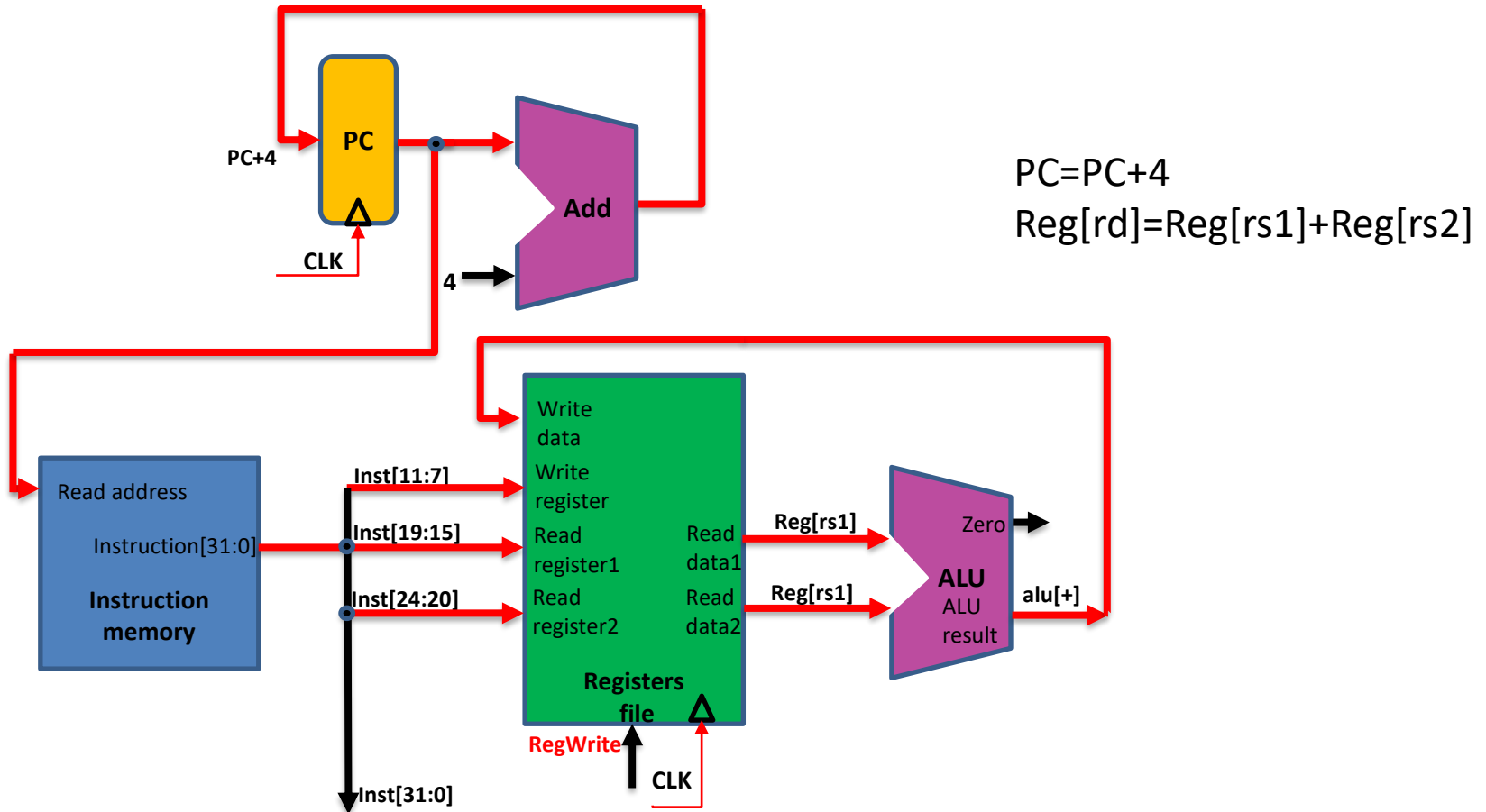 

# Timing Diagram for add

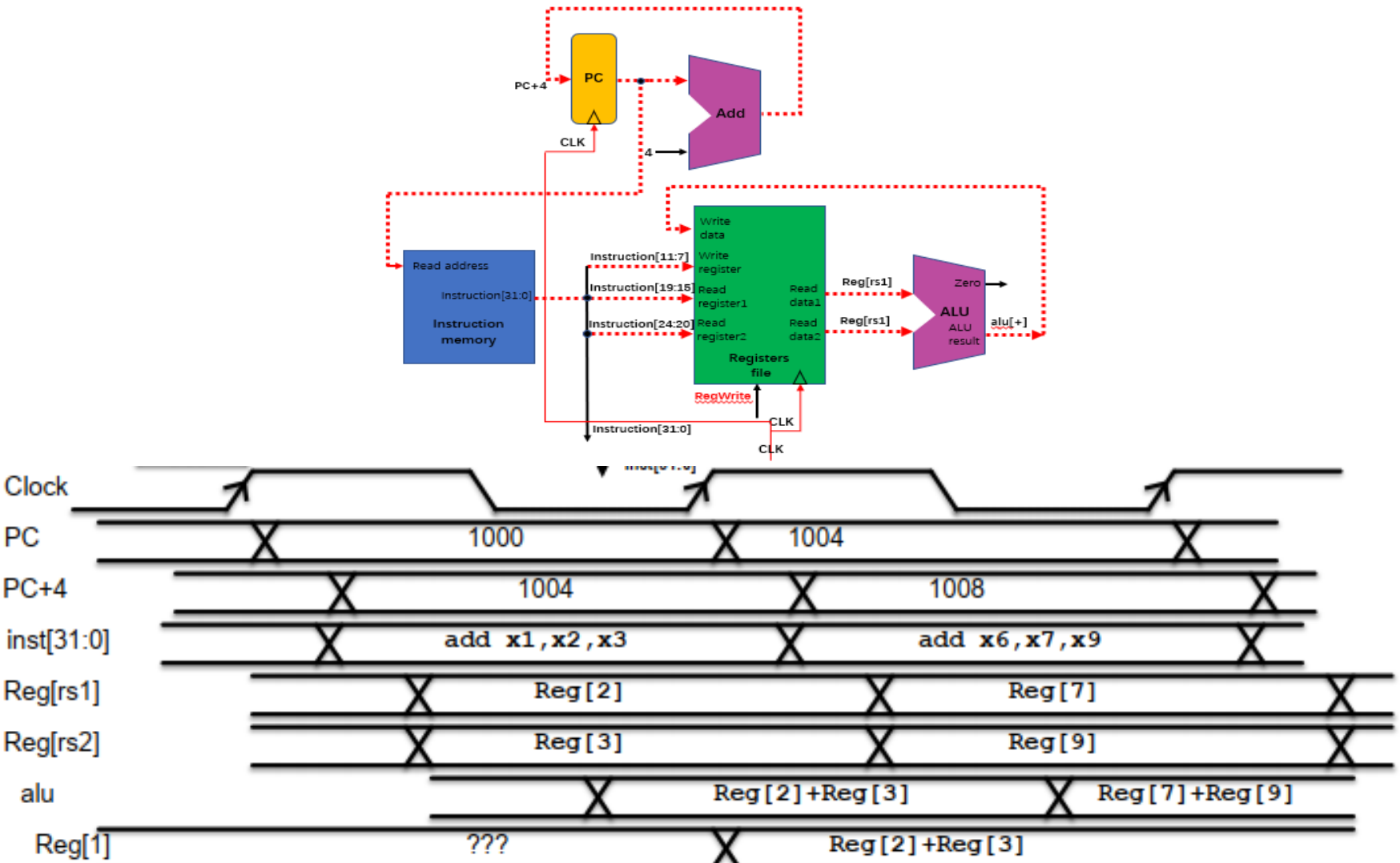

# Implementing the sub Instruction

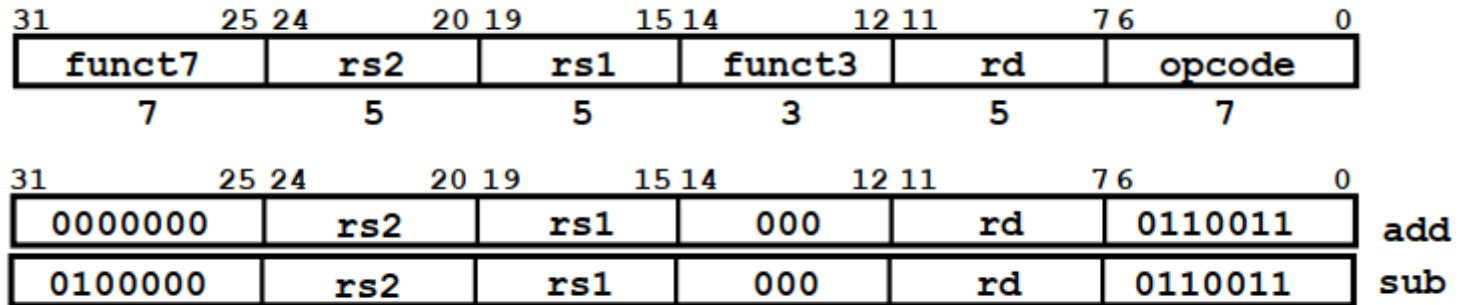


**sub rd , rs1 , rs2**

功能:  $rd \leftarrow rs1 - rs2$

Eg: sub x9,x21,x9

0100000\_01001\_10101\_000\_01001\_0110011

# Datapath for sub/add

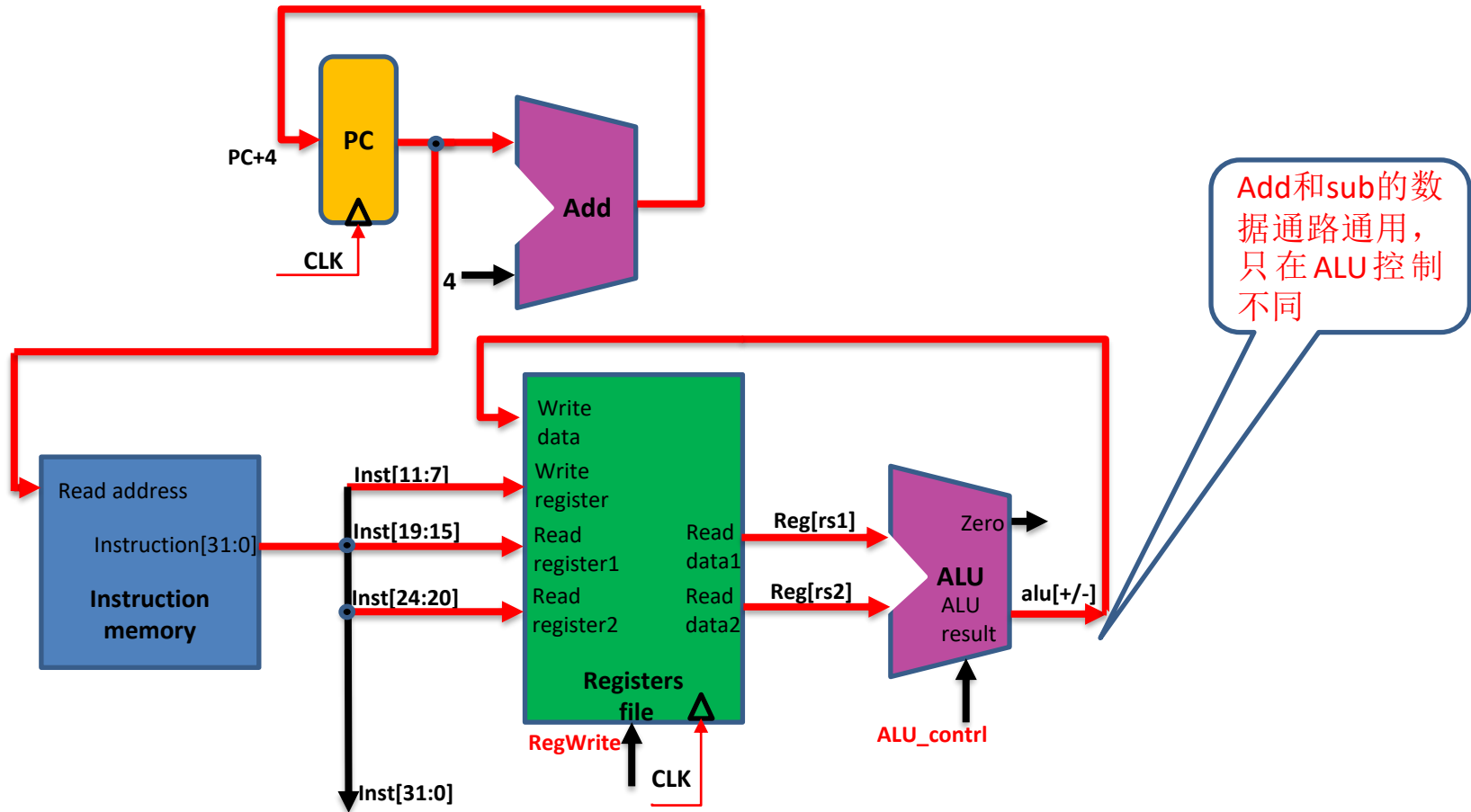



# Implementing other R-Format instructions




0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	add
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	sub
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	sll
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	slt
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	sltu
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	xor
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	srl
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	sra
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	or
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	and

All implemented by decoding funct3 and funct7 fields and selecting appropriate ALU function

所有的R型指令，数据通路通用，只是ALU控制操作不同；而opcode相同，通过func3和func7共同决定
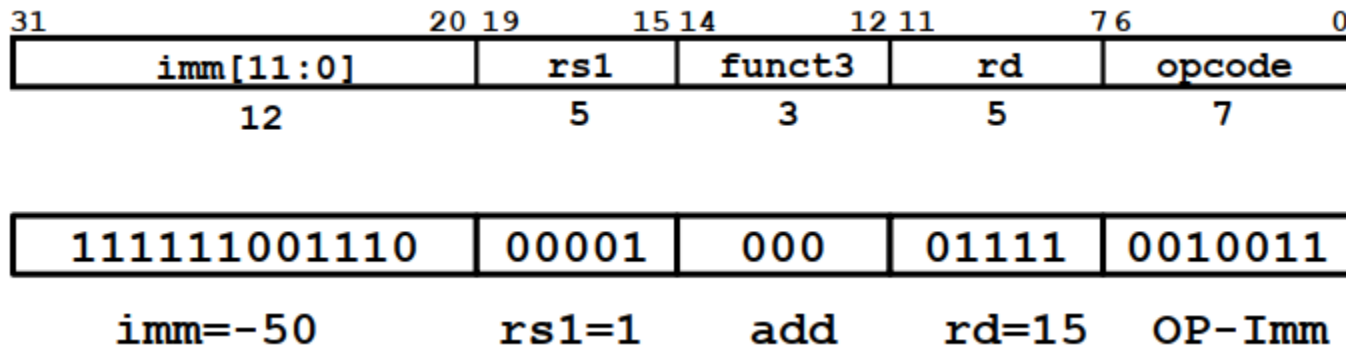
# Implementing I-Format - addi instruction




`addi rd , rs1 ,immediate`

**功能：**  $rd \leftarrow rs1 + (\text{sign-extend})\text{immediate}$ ; 12位immediate符号扩展再参与“加”运算。


Eg: `addi x15,x1,-50`

111111001110\_00001\_000\_01111\_0010011


# Adding addi to Datapath

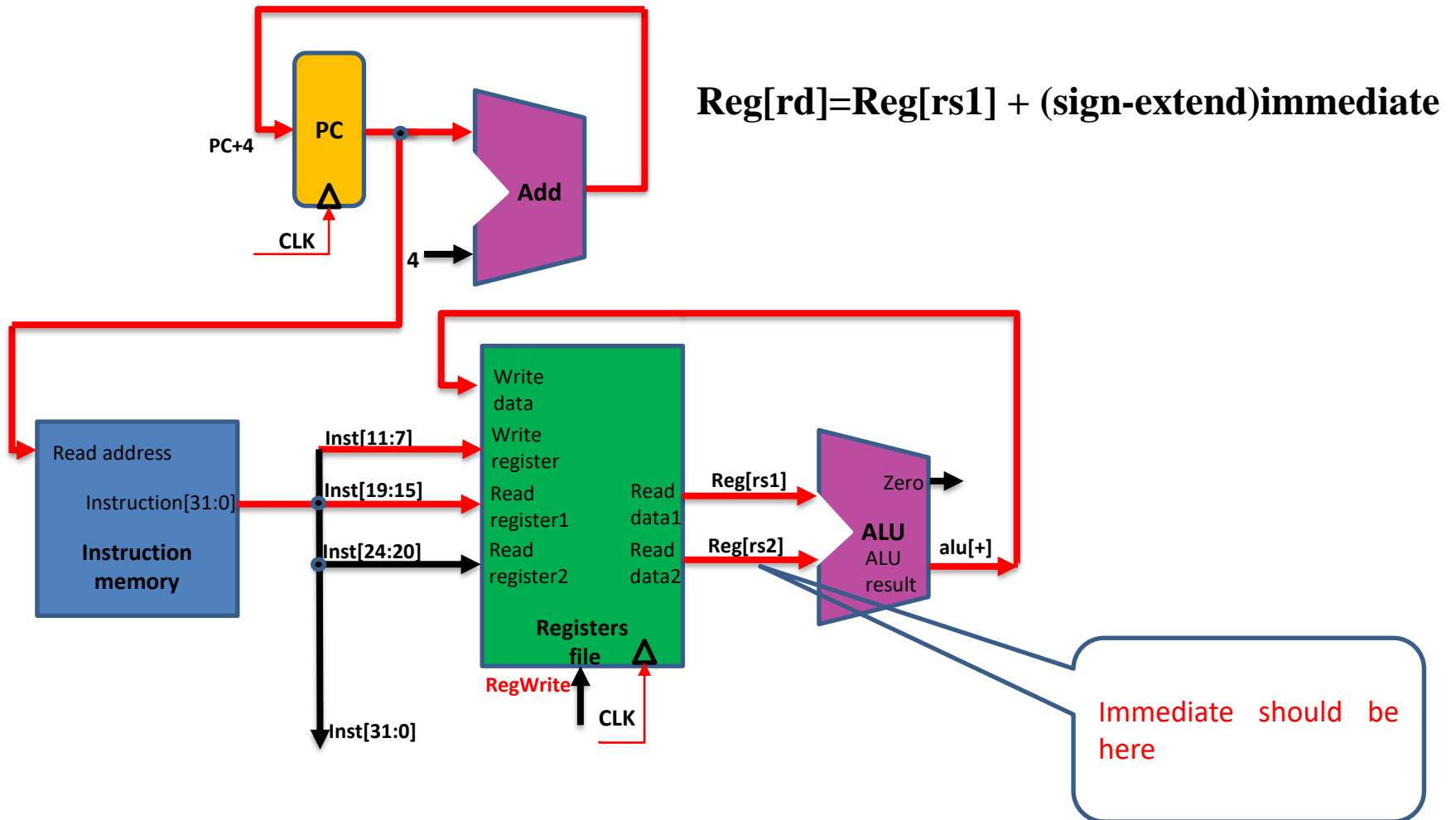


# Adding addi to Datapath

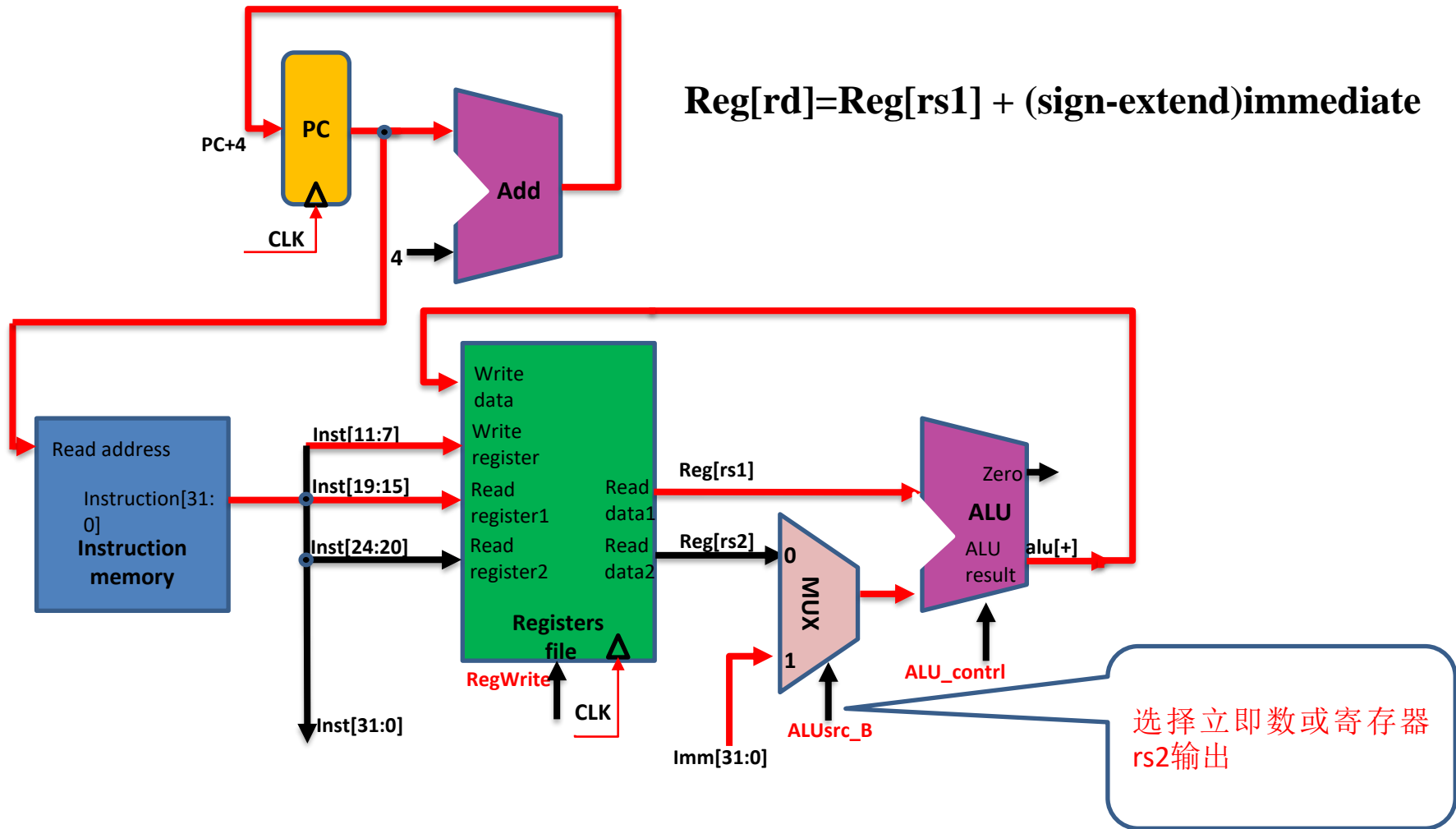


# Adding addi to Datapath

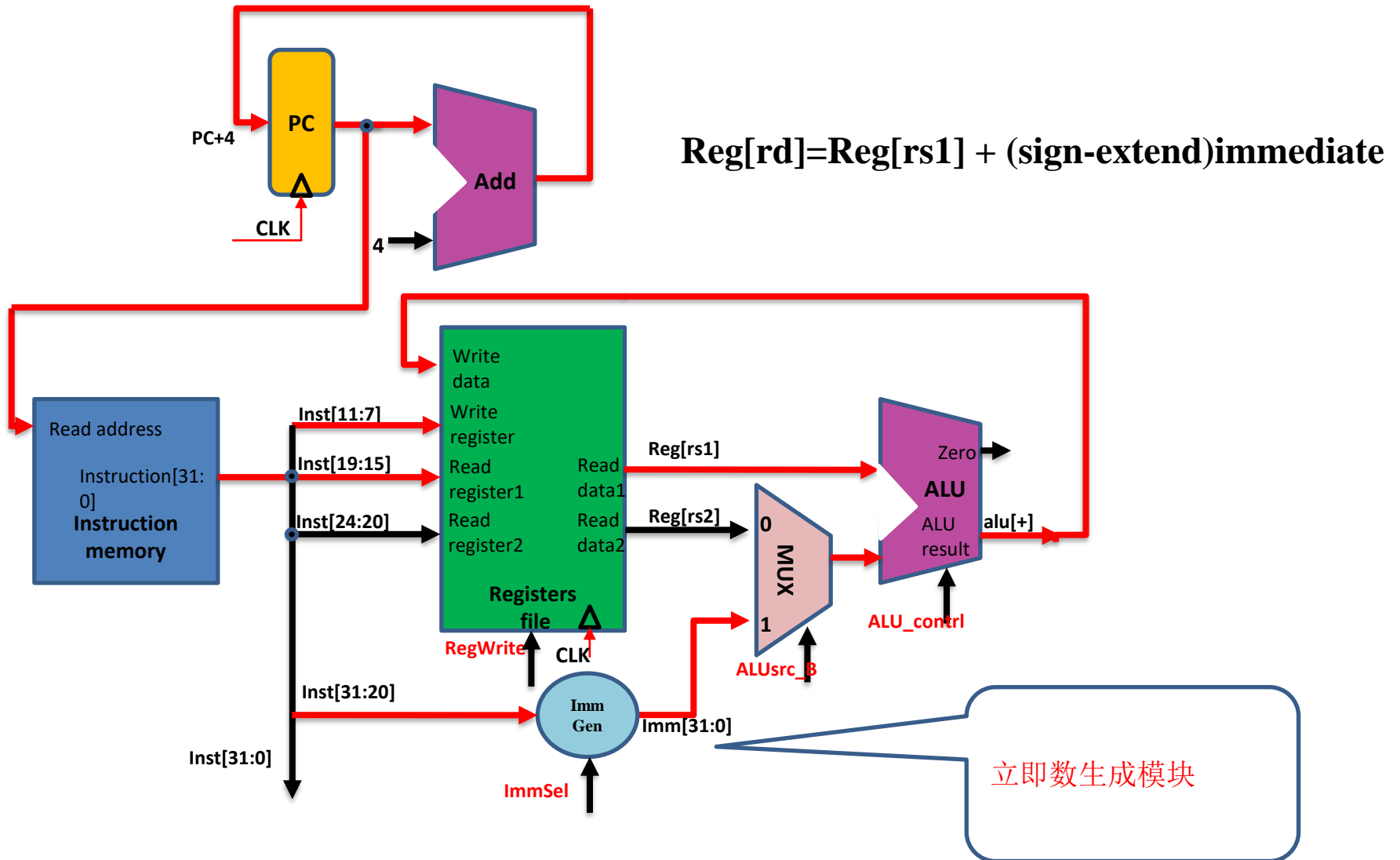


# I-Format immediates

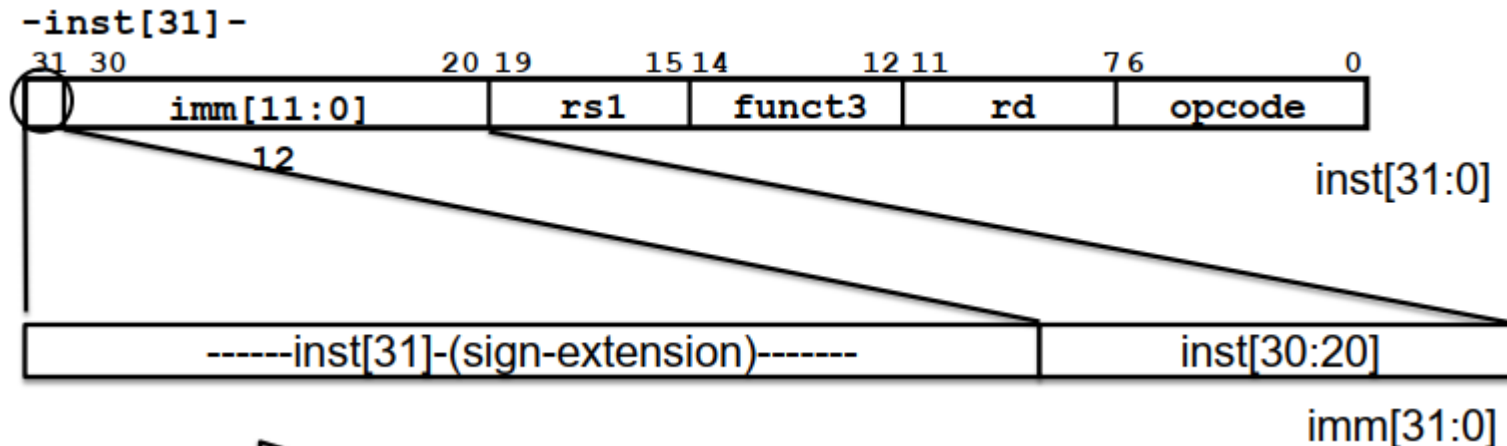

 
1. High 12 bits of instruction (inst[31:20]) copied to low 12 bits of immediate (imm[11:0])
2. Immediate is sign-extended by copying value of inst[31] to fill the upper 20 bits of the immediate value (imm[31:12])



# R+I Datapath

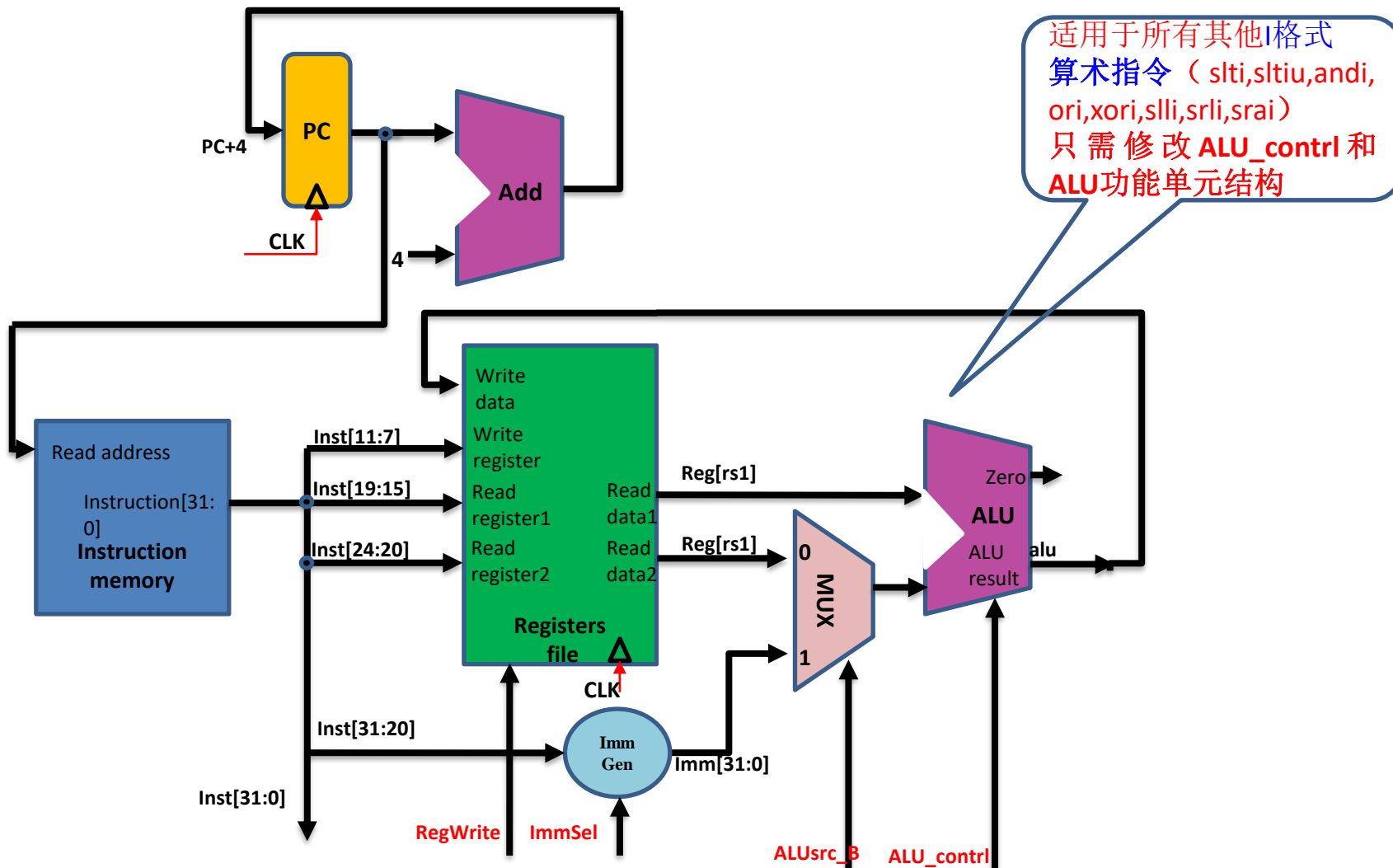

# Implementing I-Format - lw instruction

 

Imm[11:0]	Rs1(5位)	Func3(010)	rd(5位)	0000011 (op)
-----------	---------	------------	--------	--------------

## lw rd , immediate(rs1) 读存储器


功能:  $rd \leftarrow \text{memory}[rs1 + (\text{sign-extend})\text{immediate}]$ ; immediate符号扩展再相加。即读取rs1寄存器内容和立即数符号扩展后的数相加作为地址的内存单元中的数, 然后保存到rd寄存器中。

Eg lw x9,240(x10)  $x9 = \text{memory}[x10+240]$   
0000111 10000\_01010\_010\_01001\_0000011


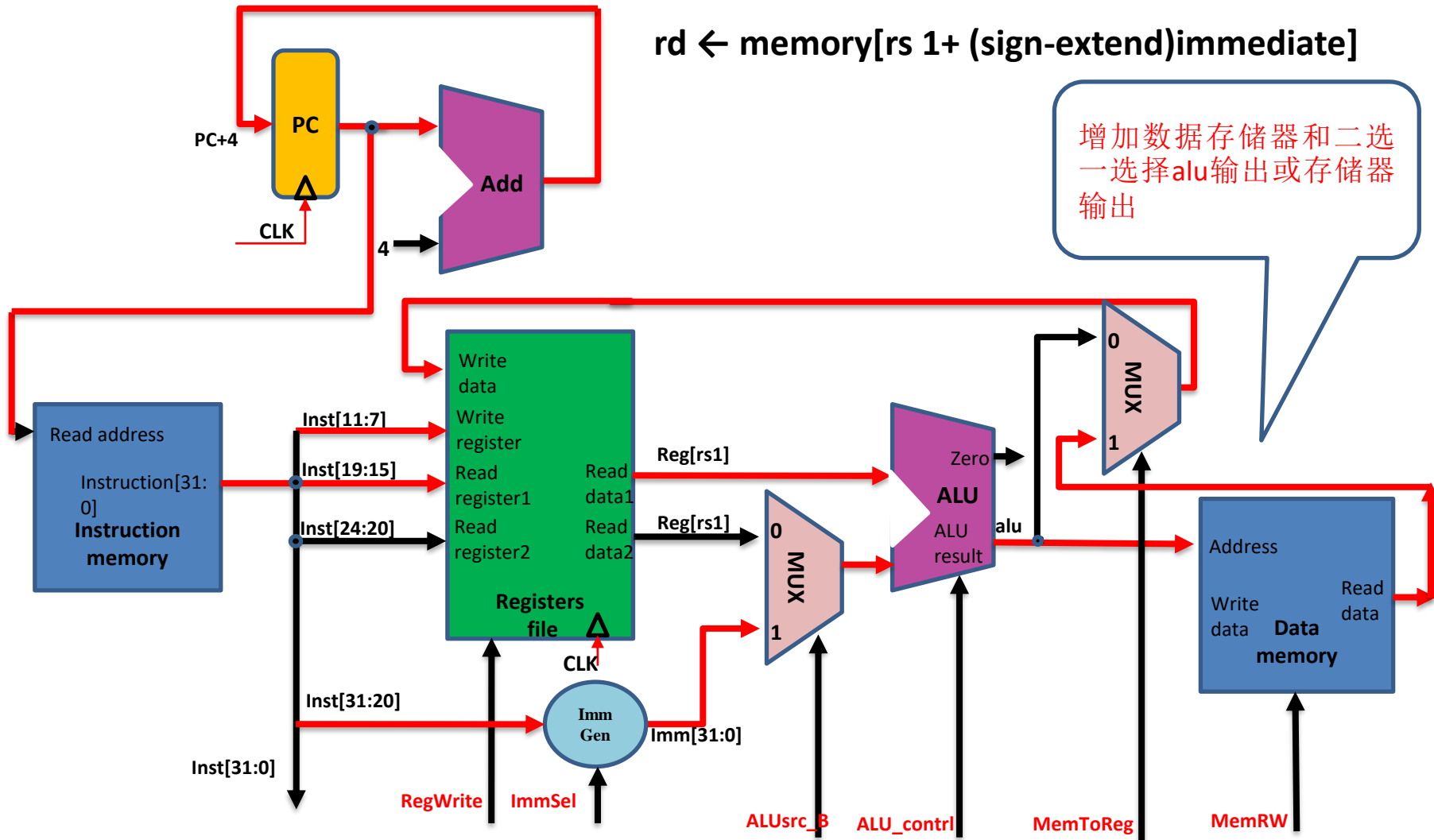
# Adding lw to Datapath

$rd \leftarrow \text{memory}[\text{rs} + (\text{sign-extend})\text{immediate}]$




# All RV32 Load Instructions

---

<code>imm[11:0]</code>	<code>rs1</code>	<code>000</code>	<code>rd</code>	<code>0000011</code>	<code>lb</code>
<code>imm[11:0]</code>	<code>rs1</code>	<code>001</code>	<code>rd</code>	<code>0000011</code>	<code>lh</code>
<code>imm[11:0]</code>	<code>rs1</code>	<code>010</code>	<code>rd</code>	<code>0000011</code>	<code>lw</code>
<code>imm[11:0]</code>	<code>rs1</code>	<code>100</code>	<code>rd</code>	<code>0000011</code>	<code>lbu</code>
<code>imm[11:0]</code>	<code>rs1</code>	<code>101</code>	<code>rd</code>	<code>0000011</code>	<code>lhu</code>

funct3 field

# Implementing S-Format - sw instruction

 

## sw rs2,immediate(rs1) 写存储器


功能:  $\text{memory}[\text{rs1} + (\text{sign-extend})\text{immediate}] \leftarrow \text{rs2}$ ; immediate 符号扩展再相加。即将rs2寄存器的内容保存到rs1寄存器和立即数符号扩展后的数相加作为地址的内存单元中。

Eg: sw x14, 8(x2)

0000000\_01110\_00010\_010\_01000\_0100011



 
offset[11:5] rs2=14 rs1=2 SW offset[4:0] STORE  
=0 =8


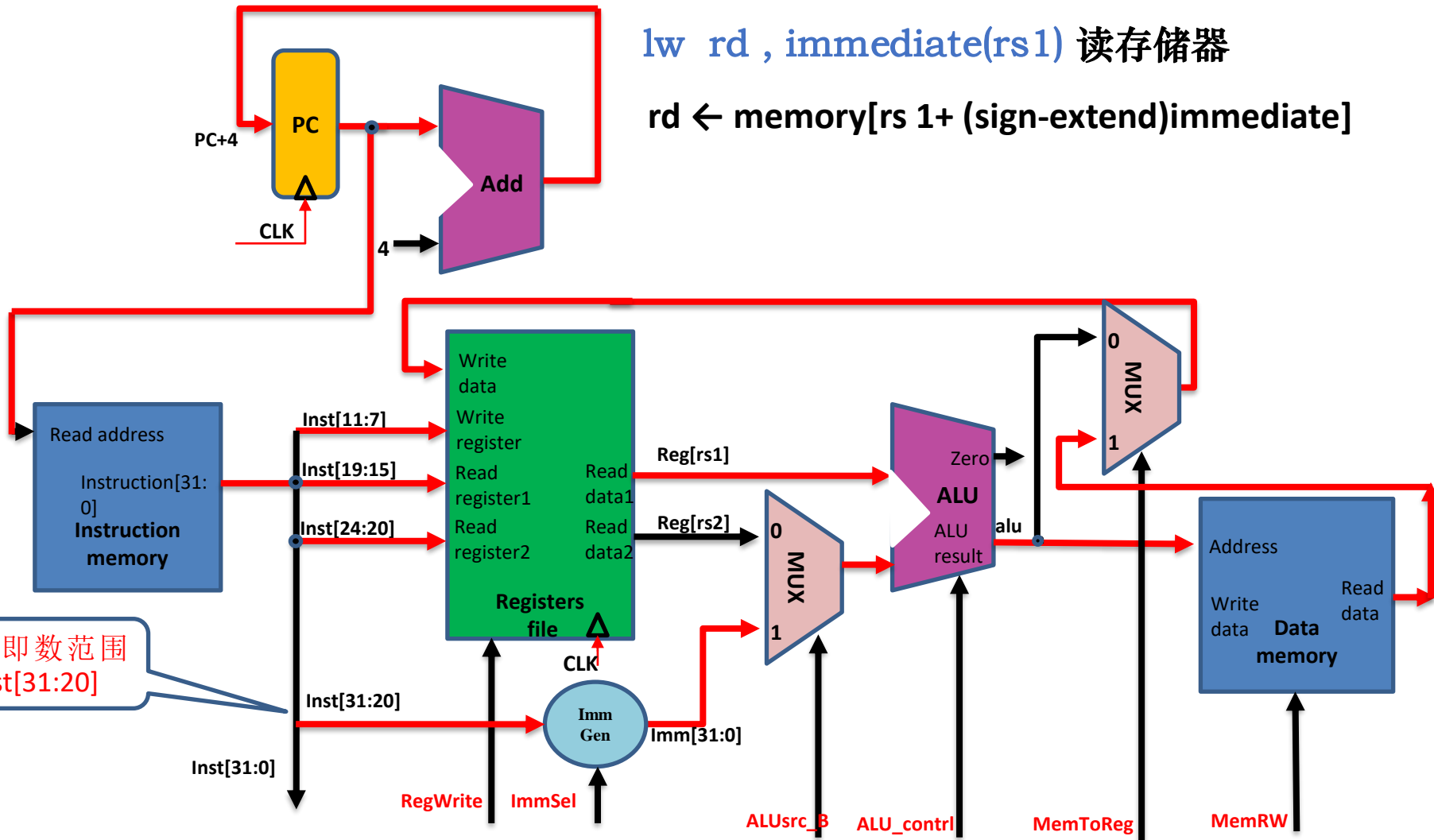
# Datapath with lw

lw rd , immediate(rs1) 读存储器


$rd \leftarrow \text{memory}[\text{rs1} + (\text{sign-extend})\text{immediate}]$



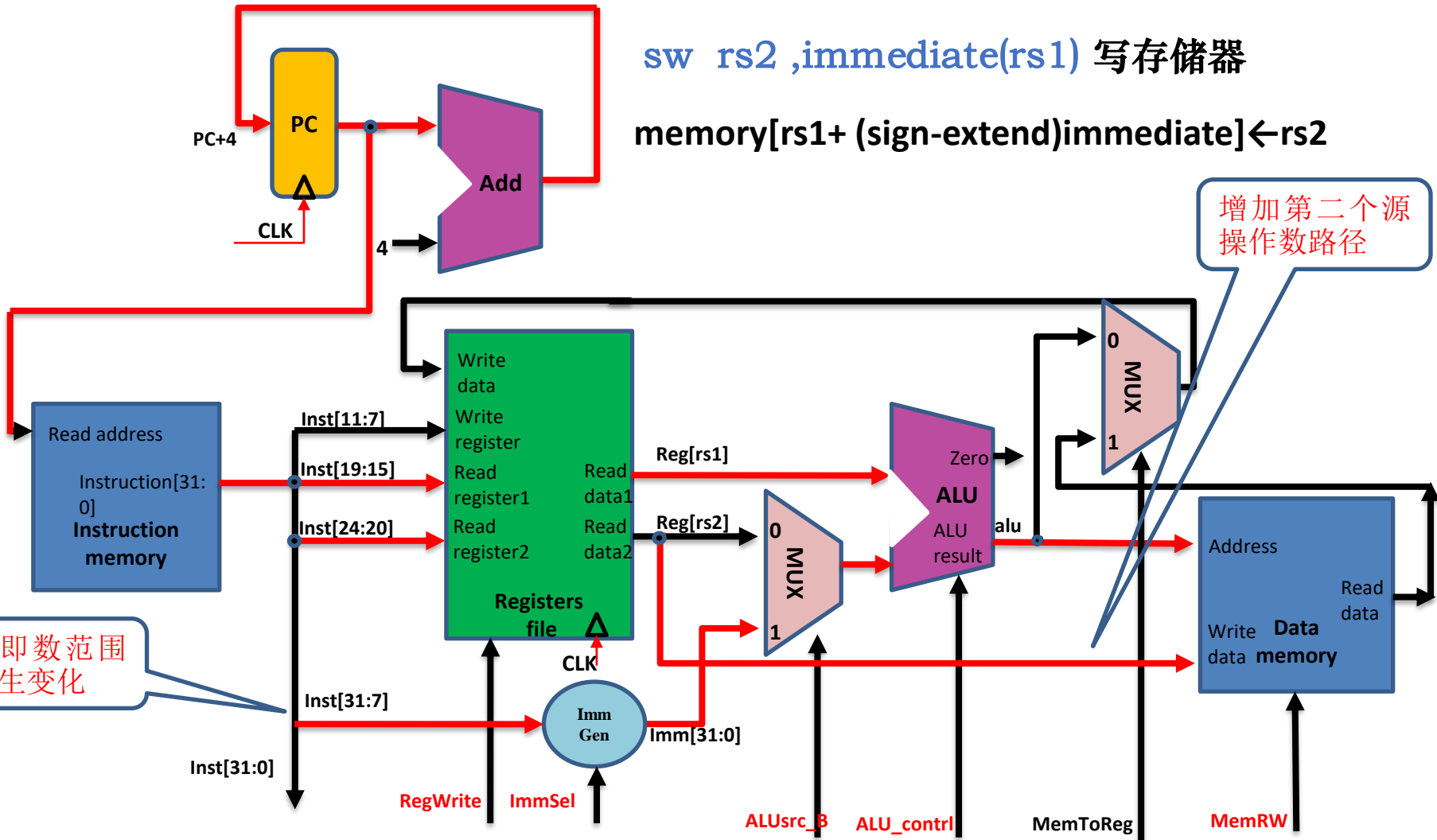
# Adding sw to Datapath

sw rs2 ,immediate(rs1) 写存储器

$\text{memory}[\text{rs1} + (\text{sign-extend})\text{immediate}] \leftarrow \text{rs2}$




# I+S Immediate Generation

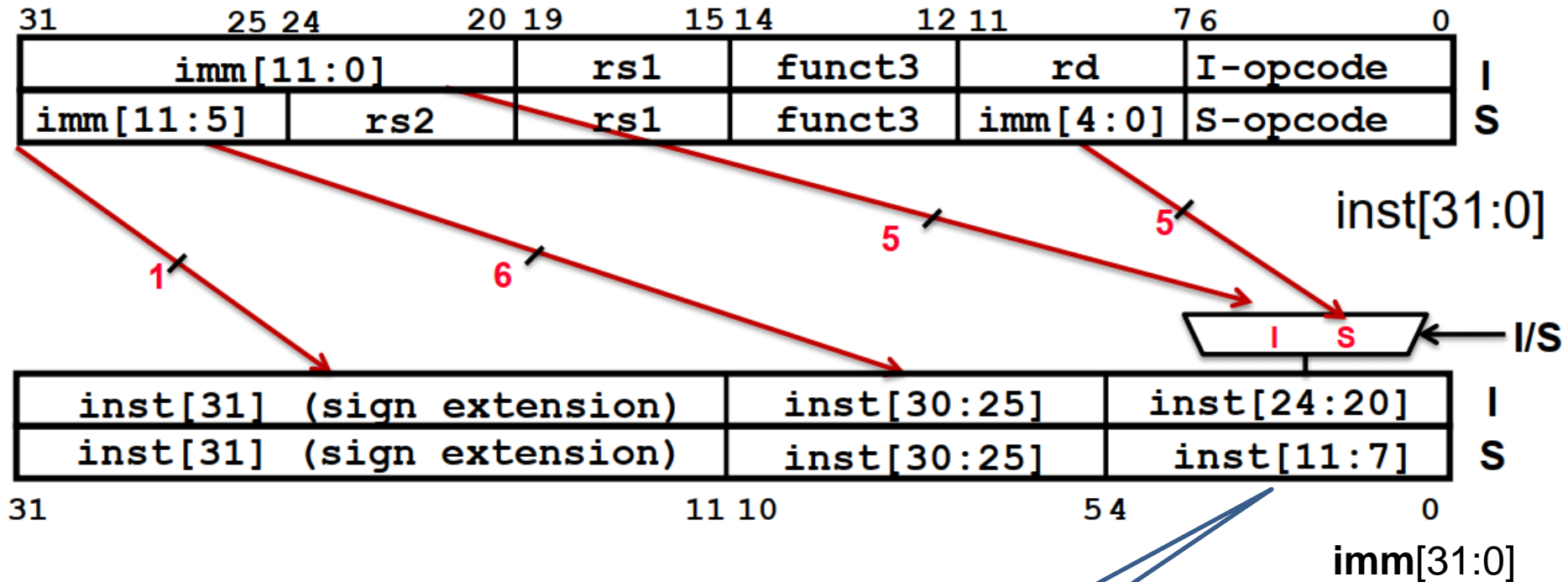

若只实现I型和  
S型立即数，则  
仅仅是低5位  
立即数来源的  
区别

# Implementing Branches(B-Format)

 


**beq rs1,rs2,immediate      相等则跳转**

功能:  $\text{if}(\text{rs1}=\text{rs2}) \text{pc} \leftarrow \text{pc} + (\text{sign-extend})\text{immediate} \ll 1 \text{ else } \text{pc} \leftarrow \text{pc} + 4$

Eg beq x5,x6,100


0000 0110 0110 0010 1000 0010 0110 0011

# Branches Immediate Generation

 




# Adding branches to Datapath

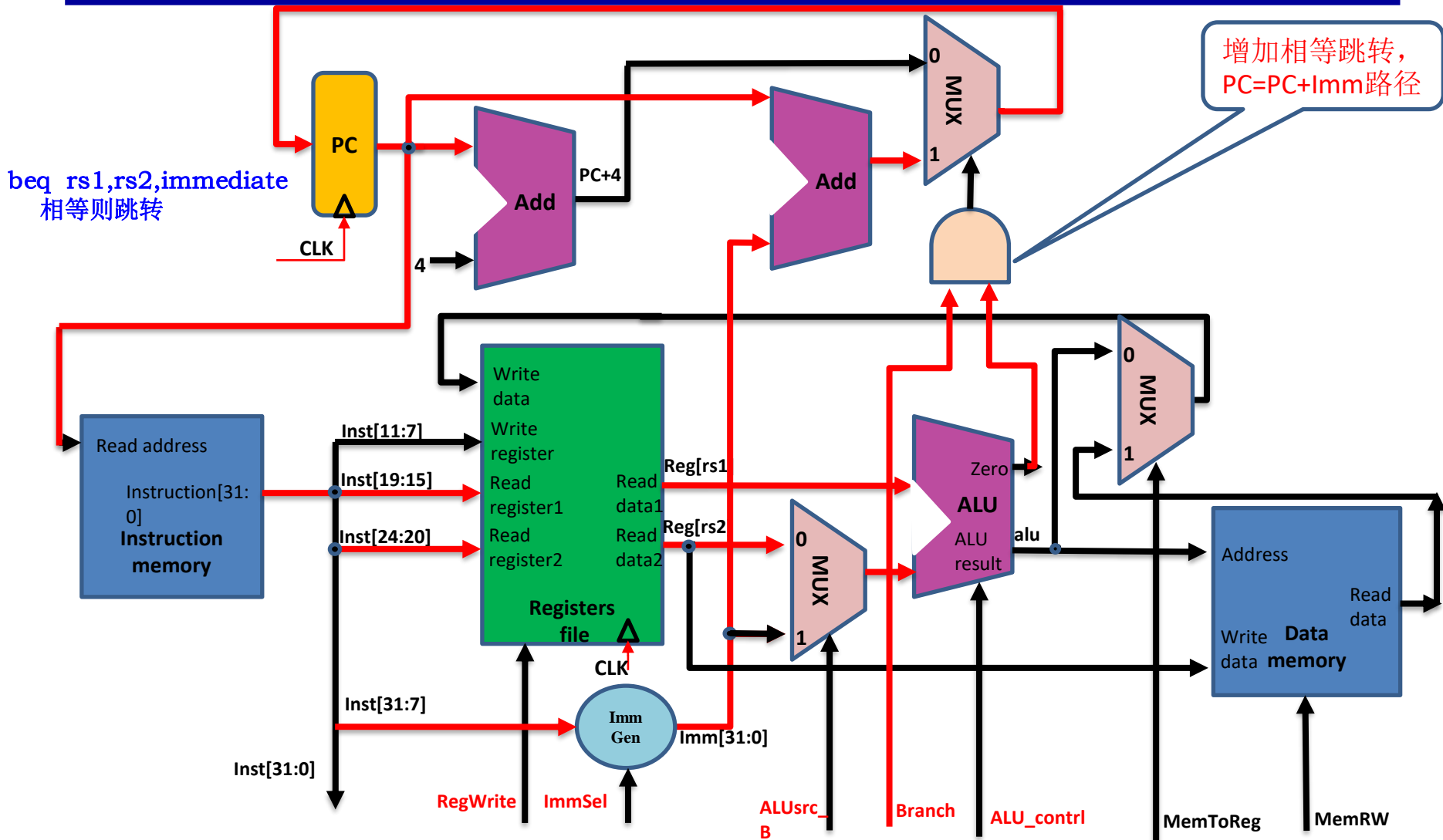


# Branch Comparator

---

 

- Zero来自ALU的全零判断输出，为1，则源操作数寄存器rs1和rs2的数值相等
- Branch来自控制器的输出，解码指令为分支指令
- 当二者相与操作，输出为1，达到Beq的跳转条件

# Adding JAL (J-Format)

 

imm[20]	imm[10:1]	imm[11]	imm[19:12]	rd(5位)	1101111 (op)
---------	-----------	---------	------------	--------	--------------


**jal rd, immediate**    跳转链接

功能:  $rd = pc+4$ ,  $pc \leftarrow pc + (\text{sign-extend})\text{immediate} \ll 1$

Eg jal x1,100

0000 0110 0100 0000 0000 0000 1110 1111

# JAL Immediate Generation

 


12 位 立 即 数  
(有符号数)  
左移一位 (乘  
以2)

# Adding JAL to Datapath

`jal rd, immediate`

$rd = pc + 4$

$pc \leftarrow pc + \text{immediate}$

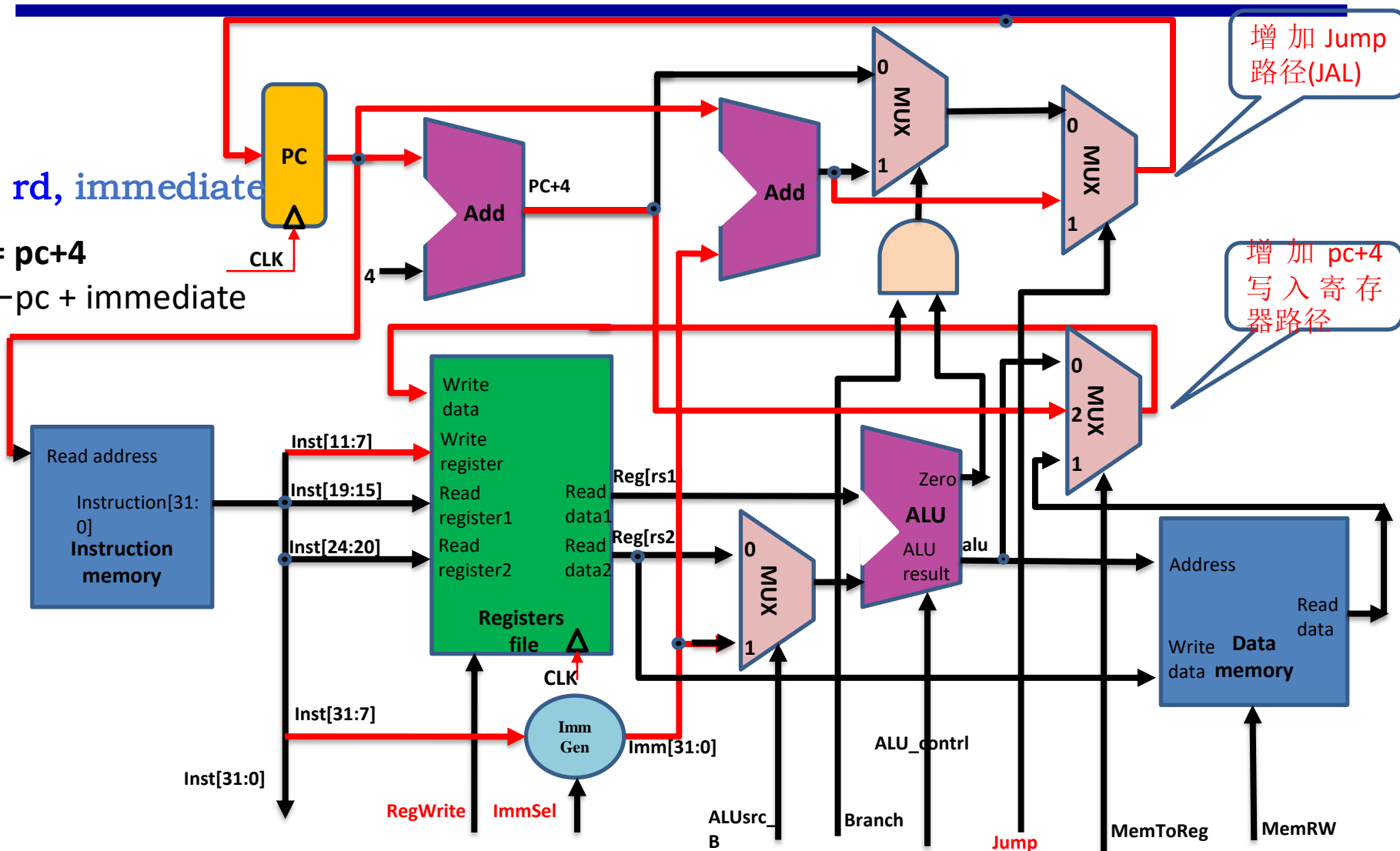

# 控制信号定义

## 通路与控制

信号	源数目	功能定义	赋值0时动作	赋值1时动作	赋值2时动作
ALUSrc_B	2	ALU端口B输入选择	选择源操作数寄存器2数据	选择32位立即数（符号扩展后）	-
MemToReg	3	寄存器写入数据选择	选择ALU输出	选择存储器数据	选择PC+4
Branch	2	Beq指令目标地址选择	选择PC+4地址	选择转移目的地址PC+imm（zero=1）	-
Jump	3	J指令目标地址选择	由Branch决定输出	选择跳转目标地址PC+imm（JAL）	-
RegWrite	-	寄存器写控制	禁止寄存器写	使能寄存器写	-
MemRW	-	存储器读写控制	存储器读使能，存储器写禁止	存储器写使能，存储器读禁止	-
ALU_Control	000-111	3位ALU操作控制	参考表ALU_Control（详见实验4-2）		
ImmSel	00-11	2位立即数组合控制	参考表ImmSel（详见实验4-2）		

# CPU部件之数据通路接口：Data\_path

## □ Data\_path


- CPU主要部件之一
- 寄存器传输控制对象：通用数据通路

## □ 基本功能

- 具有通用计算功能的算术逻辑部件
- 具有通用目的寄存器
- 具有通用计数所需的尽可能的路径

## □ 接口要求- **Data\_path**

- 数据通路接口信号如右图

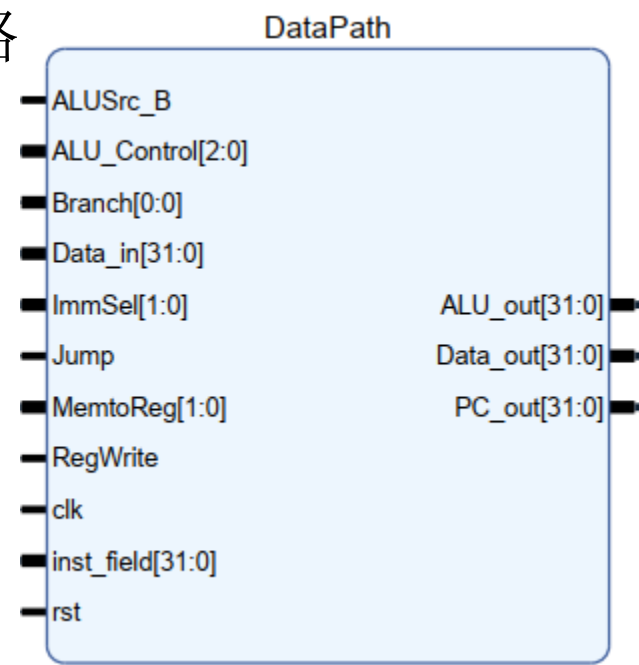

# 数据通路接口信号标准- Data\_path.v

```
module      Data_path( input clk,           //寄存器时钟
                        input rst,           //寄存器复位
                        input[31:0]inst_field, //指令数据域[31:7]
                        input ALUSrc_B,      //ALU端口B输入选择
                        input [1:0]MemtoReg, //Regs写入数据源控制
                        input Jump,          //J指令
                        input Branch,        //Beq指令
                        input RegWrite,      //寄存器写信号
                        input[31:0]Data_in,  //存储器输入
                        input[2:0]ALU_Control, //ALU操作控制
                        input[1:0]ImmSel,    //ImmGen操作控制

                        output[31:0]ALU_out, //ALU运算输出
                        output[31:0]Data_out, //CPU数据输出
                        output[31:0]PC_out   //PC指针输出
                        );

endmodule
```



---

## ■ 任务一：设计实现数据通路（根据原理图写RTL代码）

- ALU和Regs调用Exp01设计的模块
- PC寄存器设计及PC通路建立
- ImmGen立即数生成模块设计
- 此实验在Exp4-0的基础上完成，替换Exp4-0的数据通路核

---

# CPU之数据通路设计

- 调用实验0设计的多路器
- 调用实验0的基本运算模块
- 调用实验1设计的ALU和Regs

---

# RTL设计实现数据通路

# 设计工程：OExp04-Datapath

---

## ◎ 设计CPU之数据通路

- ☞ 根据原理介绍分析讨论设计13+条指令的数据通路
- ☞ Add,sub,and,or,xor,srl,slt;addi,andi,ori,xori,srli,slti;lw,sw,
- ☞ beq,jal
- ☞ 仿真测试DataPath模块

## ◎ 集成替换验证通过的数据通路模块

- ☞ 替换实验四(Exp4-0)中的Data\_Path核
- ☞ 顶层模块沿用Exp04
  - ◎ 模块名：DataPath.v

## ◎ 测试数据通路模块

- ☞ 设计测试程序(RISCV汇编)测试：
- ☞ ALU功能
- ☞ I-指令、R-指令、S、B、J指令通路


# 设计要点

---

添加下列模块到当前工程IP目录：



and32、or32、ADC32、xor32、nor32、srl32、  
SignalExt\_32、mux8to1\_32、or\_bit\_32  
add\_32、mux2to1\_32、mux2to1\_5、  
ALU、Regs、Ext\_32、REG32、  
ImmGen

# 调用Exp01的ALU模块

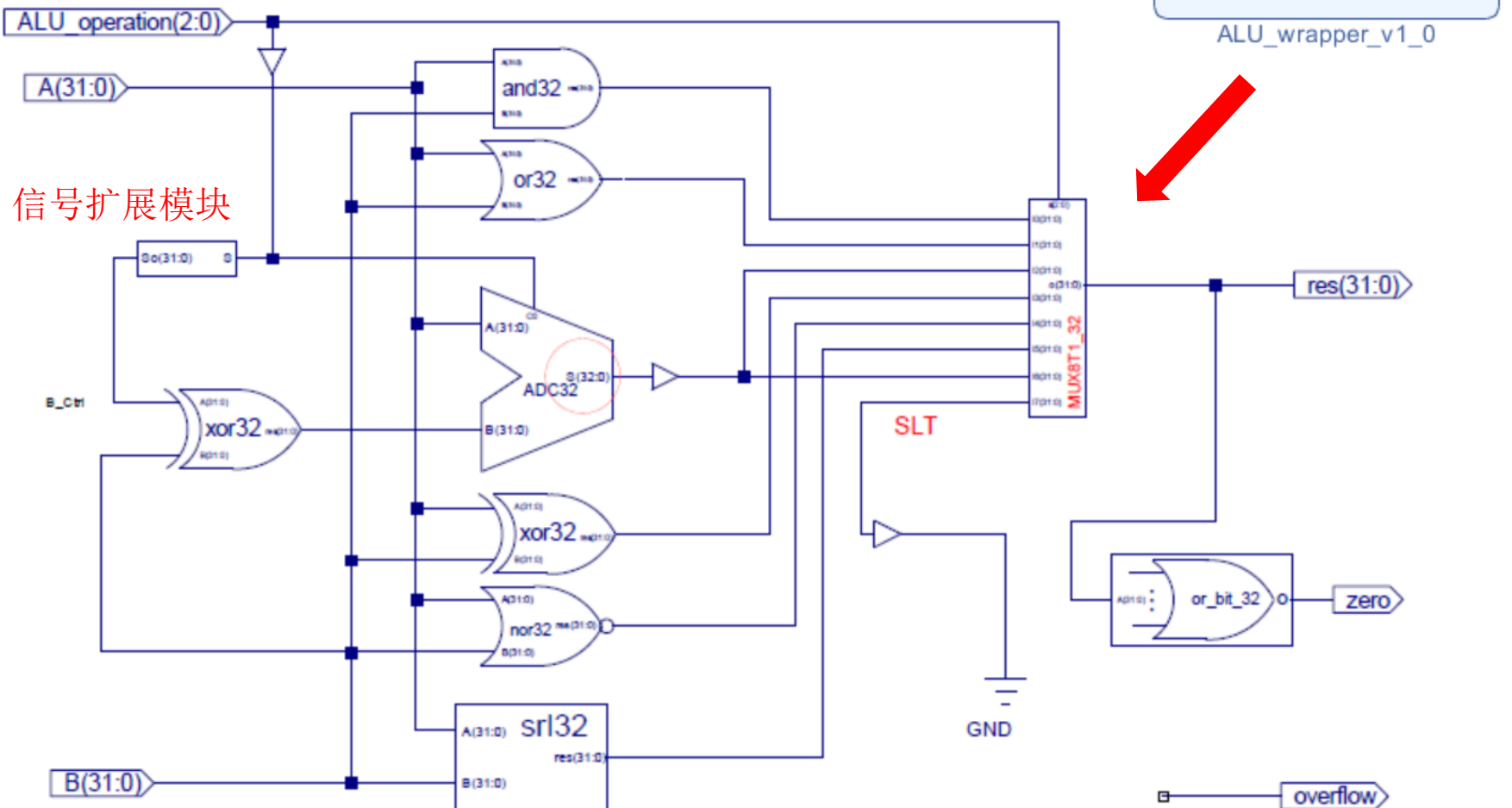

SLT = NO,S(32)

# 调用Exp01的ALU模块

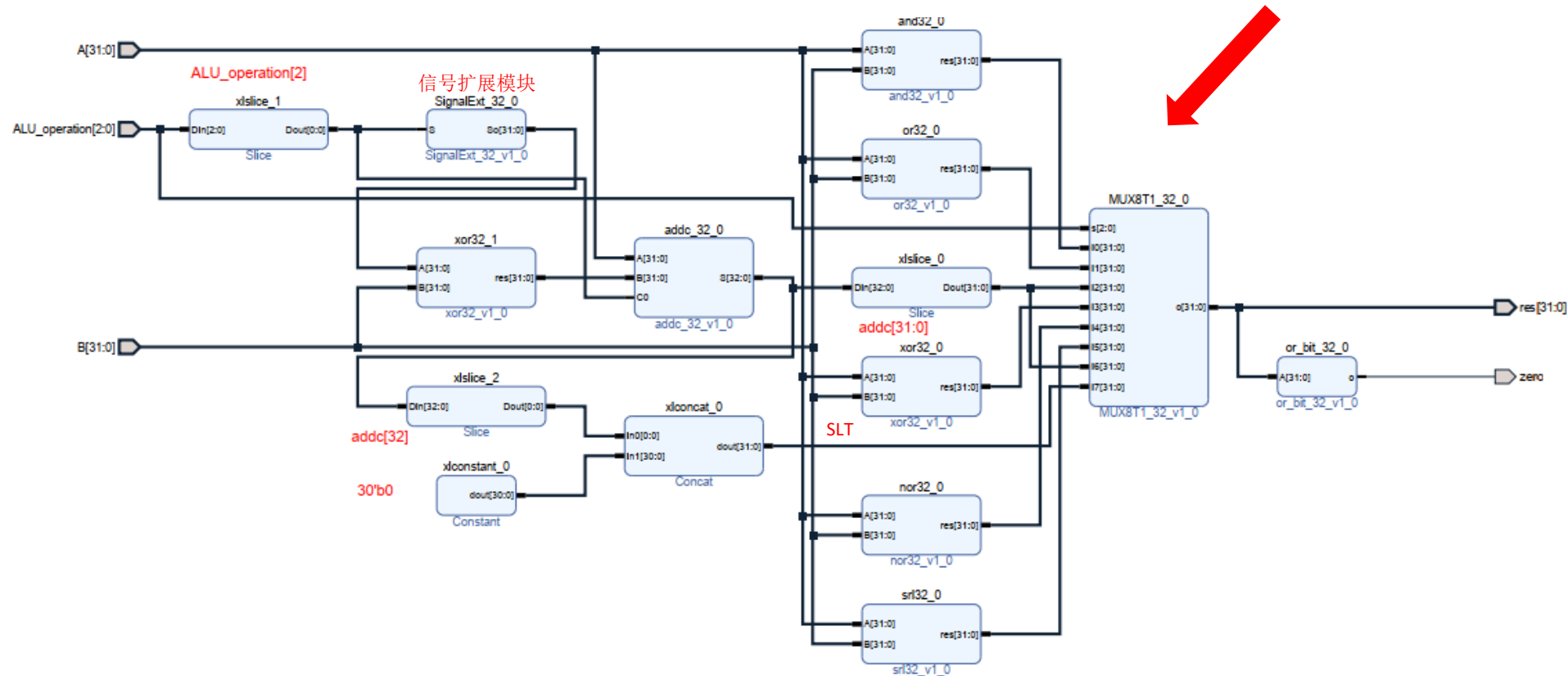 


# 调用Exp01的Regs模块

```
Module regs( input      clk, rst, RegWrite,
              input  [4:0] Rs1_addr, Rs2_addr, Wt_addr,
              input  [31:0] Wt_data,
              output [31:0] Rs1_data, Rs2_data
            );
    reg [31:0] register [1:31];          // r1 - r31
    integer i;

    assign rdata_A = (Rs1_addr== 0) ? 0 : register[Rs1_addr];
    assign rdata_B = (Rs2_addr== 0) ? 0 : register[Rs2_addr];

    always @(posedge clk or posedge rst)
        begin  if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0;
                else if ((Wt_addr != 0) && (RegWrite == 1))
                    register[Wt_addr] <= Wt_data;
        end

endmodule
```

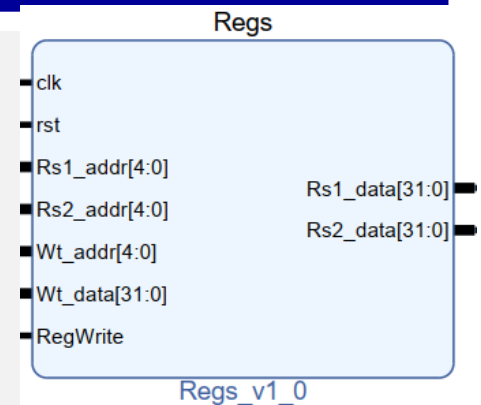

// read

// read

// reset

// write




# PC寄存器设计及PC通路建立
 
## □ 设计32位寄存器


- 用途：PC指针、数据、地址或指令锁存
- 采用行为描述实线
- 模块名：REG32
  - 上升沿触发：clk
  - 使能信号：CE
  - 同步复位：rst=1
  - 数据输入：D(31:0)
  - 数据输出：Q(31:0)
- 参考描述结构

```
module REG32(input clk,  
             .....  
             always @(posedge clk or posedge rst)  
                 if (rst==? ) Q <= ? ;  
                 else if (? ) Q <= ? ;  
endmodule
```


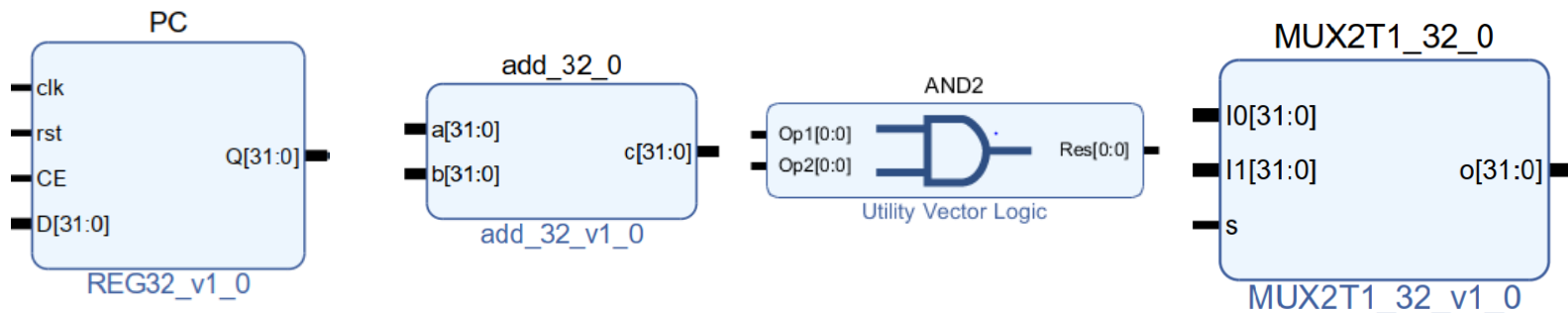
# PC寄存器设计及PC通路建立

- 建立DataPath顶层连接
- 设计PC通路
  - 调用REG32、add\_32、AND2(库)和MUX2T1\_32模块



- 设计:
  - 顺序执行(PC+4)、Jump和Beq时的PC值
  - 计算和通路
- 注意常数的电路实现:
  - “4” = ? ? ? ?

# ImmGen立即数生成模块设计

## □ ImmGen

- 数据通路主要部件之一
- 立即数生成单元

## □ 基本功能

- 具有输入指令产生立即数的逻辑功能
- 具有转移指令偏移量左移位的功能

## □ 接口要求- ImmGen

- 数据通路接口信号如右图



# ImmGen接口信号标准—ImmGen.v

```
module      ImmGen ( input wire [1:0] ImmSel,           //立即数操作控制
                    input wire [31:0] inst_field,       //指令数据域[31:7]
                    output reg [31:0] Imm_out           //立即数输出
                    );

always@*begin
    case(ImmSel)
        2'b00:Imm_out = {{20{inst_field[31]}} ,inst_field[31:20]}; //addi\lw(I)
        2'b01:Imm_out = .....;                                     //sw(s)
        2'b10:Imm_out = .....;                                     //beq(b)
        2'b11:Imm_out = .....;                                     //jal(j)
    endcase
end
endmodule
```

根据指令产生  
对应立即数

# CPU之数据通路建立

## □ 设计R-格式和I-格式数据通路

- 根据理论课分析讨论的数据通路选择MUX
- Regs数据通道设计
  - R-格式源地址通道选择: rs1、rs2
  - R-格式目的地址通道选择: rd
  - R-格式目的数据通道选择: from ALU
  - I-格式（立即数操作）源地址通道选择: rs1、Imm
  - I-格式（立即数操作）目的地址通道选择: rd
  - I-格式（立即数操作）目的数据通道选择: from ALU
  - I-格式（lw操作）源地址通道选择: rs1、Imm
  - I-格式（lw操作）目的地址通道选择: rd
  - I-格式（lw操作）目的数据通道选择: from Memory
- ALU数据通路设计
  - ALU输入端口A有通道选择吗？
  - ALU输入端口B通道选择
    - 调用ImmGen模块
    - R-格式: from Regs 2 port
    - I-格式: Where from

是什么地址？

控制信号是什么

# CPU之数据通路建立

## □ 设计S-格式和B-格式、J-格式数据通路

### ■ 根据理论课分析讨论的数据通路选择MUX

### ■ Regs数据通道设计

□ SW-格式源地址通道选择: rs1、imm

□ SW-格式目的地址通道选择: from memory

□ SW-格式目的数据通道选择: rs2

□ Beq-格式源地址通道选择: PC+4、PC+imm

□ Beq-格式目的地址通道选择: PC

□ J格式的源地址通道是什么?

是什么地址?

控制信号是什么

### ■ ALU数据通路设计


□ ALU输入端口A有通道选择吗?

□ ALU输入端口B通道选择

■ 调用ImmGen模块

■ S-格式: from Imm

# 数据通路参考逻辑结构图

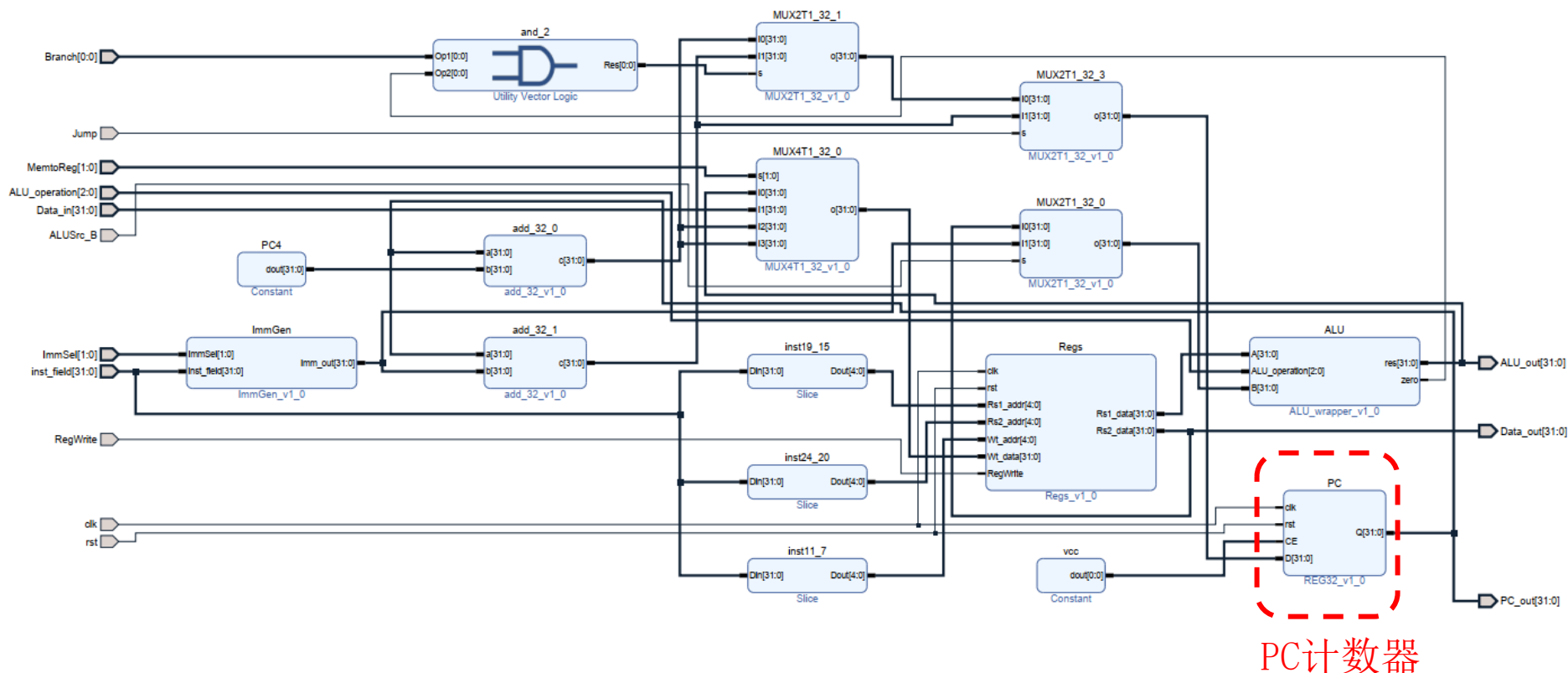

本图仅供概览，详细连接图请参见完整版pdf文档

# 数据通路顶层设计

- 利用verilog描述，在DataPath.v顶层进行模块调用和连接

```
module DataPath(
    input wire clk,
    input wire rst,
    input wire[31:0] inst_field,
    input wire[31:0] Data_in,
    input wire[2:0] ALU_Control,
    input wire[1:0] ImmSel,
    input wire[1:0] MemtoReg,
    input wire ALUSrc_B,
    input wire Jump,
    input wire Branch,
    input wire RegWrite,

    output wire[31:0] PC_out,
    output wire[31:0] Data_out,
    output wire[31:0] ALU_out
);
    .....
    .....
    wire[31:0] Regs_0_Rs1_data;
    wire[31:0] MUX2T1_32_0_o;
    wire ALU_0_zero;
    ALU_0 ALU_U(
        .A(Regs_0_Rs1_data),
        .ALU_operation(ALU_Control),
        .B(MUX2T1_32_0_o),
        .res(ALU_out),
        .zero(ALU_0_zero)
    );
    .....
    .....
```



# DataPath替换集成

---

## □ 集成替换

- 仿真正确后替换Exp04-0的数据通路IP核

## □ 清理Exp04-0工程

- 移除工程中的数据通路核
  - Exp04-0 工程中移除数据通路核
  - 右键点击, Remove File From Project
- 删除工程中CPU核文件
  - Data\_path.edf和 Data\_path.v 文件
- 建议用Exp04-0资源重建工程
  - 删除Data\_path核
- 添加设计后的DataPath核, 参照Exp04-0完成CPU核集成


# DataPath替换集成

## □ 集成替换DataPath核后的模块层次结构

立即数生成单元  
本实验设计

PC计数器  
本实验设计

子模块调用直接  
采用.v方式

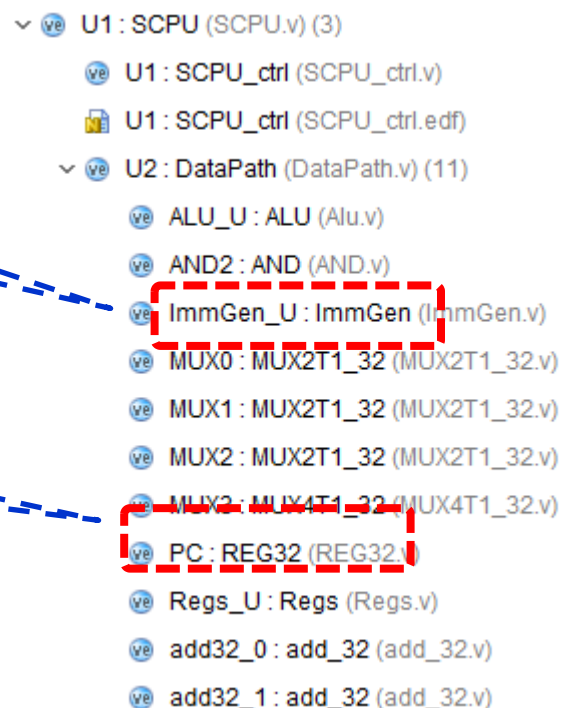

# CPU替换集成

---

## □ 集成替换

- 参照lab0将本次设计的CPU替换Exp02的SOC系统中的SCPU核

## □ CPU替换集成SOC的替换方法与DataPath替换集成CPU相同

## □ 完成单周期CPU替换集成后，即可设计测试方案进行功能测试

---

## ■ 任务二：设计数据通路测试方案并完成测试

- 通路测试：I-格式通路、R-格式通路

- 部件测试：ALU、Register Files

## □ 数据通路仿真调试

### ■ DataPath模块仿真

#### □ 原理图检查没有Errors和warnings后仿真测试

#### □ 仿真激励代码设计要点

- 只做功能性测试，不做性能和完备性测试

#### ■ 通路功能测试

- » 选择13条指令所有可能通路的代表指令

- » 激励输入：

- 计算出对应指令的输入控制信号和代表数据
- clk、rst

#### ■ ALU功能测试

- » 选择add、and、sub、or、xor、slt指令

- 计算出对应指令的输入控制信号和代表数据

- » 选择Beq比较、Load和Store测试地址计算

#### ■ Regs功能测试

- » add指令代表作寄存器遍历测试

若包含提供的  
edf格式IP，则无  
法进行行为仿真

# 物理验证

---

## □ 使用**DEMO**程序目测数据通路功能

### ■ DEMO接口功能


- SW[8]=0, SW[2]=0(全速运行)
- SW[8]=0, SW[2]=0(自动单步)
- SW[8]=1, SW[2]=x(手动单步)
- SW[10], 从0到1 (手动单步)

## □ 用汇编语言设计测试程序

- 测试ALU功能
- 测试Regs访问
- 测试I-格式指令通路
- 测试R-格式指令通路
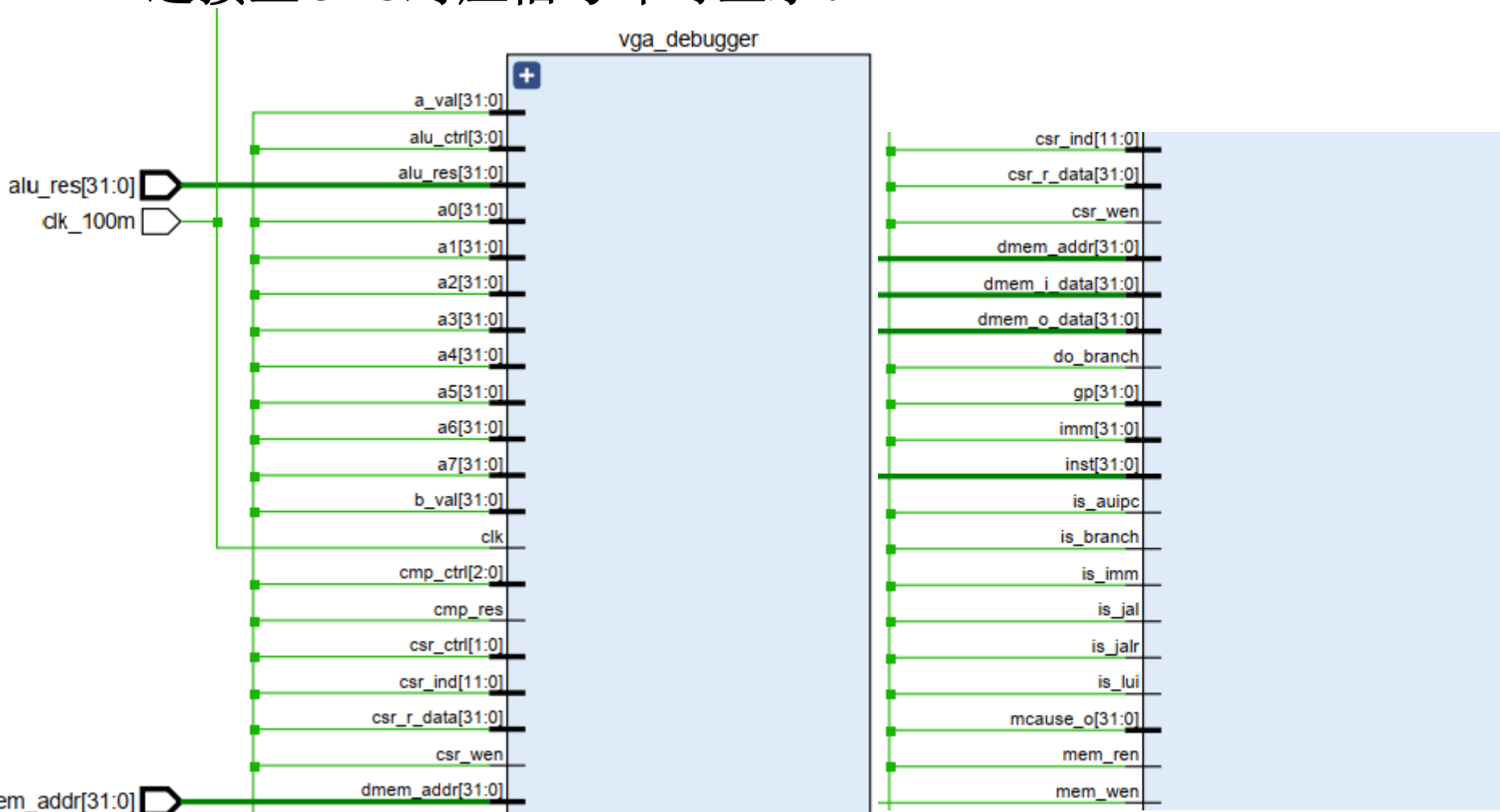
# VGA信号调试

- ❑ VGA模块预留有很多调试端口，只需将端口重新引出，连接上CPU对应信号即可显示。



# 物理验证

- 使用DEMO程序目测数据通路功能
  - DEMO接口功能
    - SW[8]=1(手动单步运行) 液晶屏显示CPU信息

```
RV32I Single Cycle CPU
pc: 00000000    inst: 00100093

x0: 00000000    ra: 00000000    sp: 00000000    gp: 00000000
t0: 00000000    t1: 00000000    t2: 00000000    s0: 00000000
a0: 00000000    a1: 00000000    a2: 00000000    a3: 00000000
a5: 00000000    a6: 00000000    a7: 00000000    s2: 00000000
s4: 00000000    s5: 00000000    s6: 00000000    s7: 00000000
s9: 00000000    s10: 00000000    s11: 00000000    t3: 00000000
t5: 00000000    t6: 00000000

rs1: 00    rs1_val: 00000000
rs2: 00    rs2_val: 00000000
rd: 00    reg_i_data: 00000000    reg_wen: 0

is_imm: 0    is_auiopc: 0    is_lui: 0    imm: 00000000
a_val: 00000000    b_val: 00000000    alu_ctrl: 0    cmp_ctrl: 0
alu_res: 00000001    cmp_res: 0


is_branch: 0    is_jal: 0    is_jalr: 0
do_branch: 0    pc_branch: 00000000

mem_wen: 0    mem_ren: 0
dmem_o_data: f0000000    dmem_i_data: 00000000    dmem_addr: 0

csr_wen: 0    csr_ind: 000    csr_ctrl: 0    csr_r_data: 00000000
mstatus: 00000000    mcause: 00000000    mepc: 00000000    mtval: 0
mtvec: 00000000    mie: 00000000    mip: 00000000
```



# 物理验证-DEMO接口功能

 

SW[10]做单步  
STEP输入

SW[7:5]=显示通道选择  
SW[7:5]=000: CPU程序运行输出  
SW[7:5]=001: 测试PC字地址  
SW[7:5]=010: 测试指令字  
SW[7:5]=011: 测试计数器  
SW[7:5]=100: 测试RAM地址  
SW[7:5]=101: 测试CPU数据输出  
SW[7:5]=110: 测试CPU数据输入

SW[8][2]=CPU单步时钟选择

# 测试程序参考：ALU和Regs

## □ 设计ALU和Regs测试程序替换DEMO程序

- ALU、Regs测试参考设计，测试结果通过CPU输出信号单步观察
- SW[7:5]=100, Addr\_out=ALU输出
- SW[7:5]=101, Data\_out=寄存器B输出

```
#baseAddr 0000
```

```
loop:
```

```
    addi x1,x0,1;      //x1=00000001
    slt x2,x0,x1;      //x2=00000001
    add x3,x2,x2;      //x3=00000002
    add x4,x3,x2;      //x4=00000003
    add x5,x4,x3;      //x5=00000005
    add x6,x5,x4;      //x6=00000008
    add x7,x6,x5;      //x7=0000000d
    add x8,x7,x6;      //x8=00000015
    add x9,x8,x7;      //x9=00000022
    add x10,x9,x8;     //x10=00000037
    add x11,x10,x9;    //x11=00000059
    add x12,x11,x10;   //x12=00000090
    add x13,x12,x11;   //x13=000000E9
    add x14,x13,x12;   //x14=00000179
    add x15,x14,x13;   //x15=00000262
```

```
    add x16,x15,x14;   //x16=000003DB
    add x17,x16,x15;   //x17=000006D3
    add x18,x17,x16;   //x18=00000A18
    add x19,x18,x17;   //x19=000010EB
    add x20,x19,x18;   //x20=00001B03
    add x21,x20,x19;   //x21=00003bEE
    add x22,x21,x20;   //x22=000046F1
    add x23,x22,x21;   //x23=000080DF
    add x24,x23,x22;   //x24=0000C9D0
    add x25,x24,x23;   //x25=00014AAF
    add x26,x25,x24;   //x26=0001947F
    add x27,x26,x25;   //x27=0012DF2E
    add x28,x27,x26;   //x28=001473AD
    add x29,x28,x27;   //x29=002752DB
    add x30,x29,x28;   //x30=003BC688
    add x31,x30,x29;   //x31=00621963
    beq x0,x0,loop;
```

# 测试程序参考

## □ 设计通道测试程序替换DEMO程序

- 通道测试参考设计。测试结果通过CPU输出信号单步观察
- 通道功能由传输数据结果来指示，如立即数通道观察：13+x0

#baseAddr 0000

```
start:    lw  x5, 0x34(x0);           //通道结果由后一条指令读操作数观察
start_A:                                //取测试常数55555555。存储器读通道
        add x1, x5, x0;               //x1: 寄存器写通道。x5:寄存器读通道A输出
        xor x2, x0, x1;               //x1: 寄存器读通道B输出。x2:ALU输出通道
        lw  x5, 0x48(x0); //取测试常数AAAAAAAA。立即数通道:00000048
        beq x2, x5 start_A;           //循环测试
        jal x0, start;                //循环测试。
```

## □ 测试的完备性

- 上述测试正确仅表明通道切换功能和总线传输部分正确
- 要测试其完全正确，必须遍历所有可能的情况

# 数据存储器模块测试(reserve)

## □ 设计存储器模块测试程序

- 7段码显示器的地址是E0000000/FFFFFFE0
- LED显示地址是F0000000/FFFFFFF0
- 请设计存储器模块测试程序
  - 测试结果显示在7段显示器上指示

## □ RAM初始化数据同Exp0

F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000,  
0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333,  
44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999,  
aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, FFFFFFFF,  
557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF,  
FFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF,  
D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820,  
08002300;

# 设计测试记录表格

---

- 学会实验数据的统计
  - 参考大学物理实验
    - 本实验没有有效数精确计算，但有大量数据表格
- ALU和Regs测试结果记录
  - 自行设计记录表格
- 通道测试结果记录
  - 自行设计记录表格
- 数据存储模块测试记录
  - 自行设计记录表格

# 思考题

---

□ 扩展下列指令，数据通路将作如何修改：

R-Type:           sra, sll, sltu;

I-Type:           srai, slli, sltiu

B-Type:           bne;

U-Type:           lui;

□ 增加I-Type算术运算指令是否需要修改本章设计的数据通路？

---

 **END**