



计算机组成 实验报告

姓 名:	NoughtQ
学 号:	1145141919810
专 业:	计算机科学与技术
课程名称:	计算机组成
指导教师:	赵莎
实验地点:	东四 509 教室

2024 年 11 月 19 日

目录

一、 实验目的和要求	3
二、 实验内容和原理	3
2.1 单周期 CPU	3
2.1.1 实验目标及任务	3
2.1.2 实验原理	3
2.2 数据通路	4
2.2.1 实验目标及任务	4
2.2.2 实验原理	4
2.3 控制器	6
2.3.1 实验目标及任务	6
2.3.2 实验原理	6
2.4 指令扩展	8
2.4.1 实验目标及任务	8
2.4.2 实验原理	8
三、 实验设备和环境	9
四、 实验步骤	9
4.1 搭建单周期 CPU	9
4.2 数据通路设计	12
4.3 控制器设计	16
4.4 指令扩展	24
五、 实验结果与分析	30
5.1 控制器仿真结果	30
5.2 SCPU 仿真结果	32
5.3 SOC 上板验证	34
5.4 指令扩展	34
5.4.1 控制器仿真结果	34
5.4.2 SCPU 仿真结果	35
5.4.3 SOC 测试数据分析	37
六、 实验心得	38

Lab4: 单周期 CPU

一、实验目的和要求

1. 复习寄存器传输控制技术
2. 掌握 CPU 的核心组成：数据通路与控制器
3. 设计数据通路的功能部件
4. 进一步了解计算机系统的基本结构
5. 熟练掌握 IP 核的使用方法
6. 学会测试方案和程序的设计

二、实验内容和原理

2.1 单周期 CPU


2.1.1 实验目标及任务

目标：熟悉 SOC 系统的原理，掌握 IP 核集成设计 CPU 的方法。

任务：利用数据通路和控制器两个 IP 核集成设计 CPU (根据原理图采用 RTL 代码方式)。

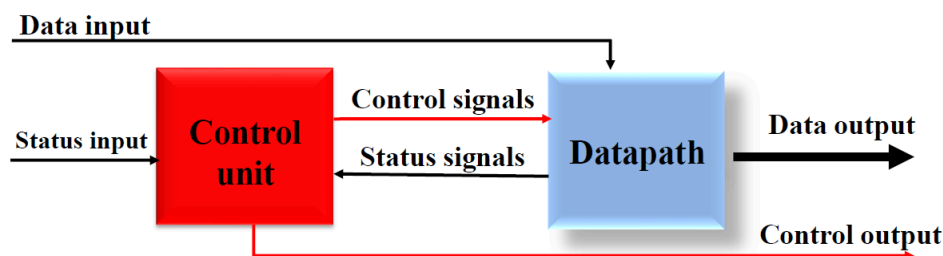2.1.2 实验原理

单周期 CPU 是最简单的一种 CPU，之所以称为“单周期”，是因为它在一个时钟周期内仅执行一条指令。它由**数据通路**和**控制器**两部分构成。



本次实验要设计的 SCPU 接口如下所示：

```

input clk,           // 时钟信号
input rst,           // 复位信号
input MIO_ready,     // Not used
input [31:0] inst_in, // 指令输入总线
input [31:0] Data_in, // 数据输入总线

output CPU_MIO,       // Not used
output MemRW,         // 内存读写信号
output [31:0] PC_out, // PC 输出（当前指令）
  
```

```
output [31:0] Data_out,    // 数据输出
output [31:0] Addr_out    // 内存访问地址输出
```

2.2 数据通路

2.2.1 实验目标及任务

目标：熟悉 RISC-V RV32I 的指令特点，了解数据通路的原理，设计并测试数据通路。

任务：

1. 设计实现数据通路（采用 RTL 实现）


- ALU 和 Regs 调用 Exp01 设计的模块（可直接加 RTL）
- PC 寄存器设计及 PC 通路建立
- ImmGen 立即数生成模块设计
- 此实验在 Exp4-0 的基础上完成，替换 Exp4-0 的数据通路核

2. 设计数据通路测试方案并完成测试

- 通路测试：I-格式通路、R-格式通路
- 部件测试：ALU、Register Files

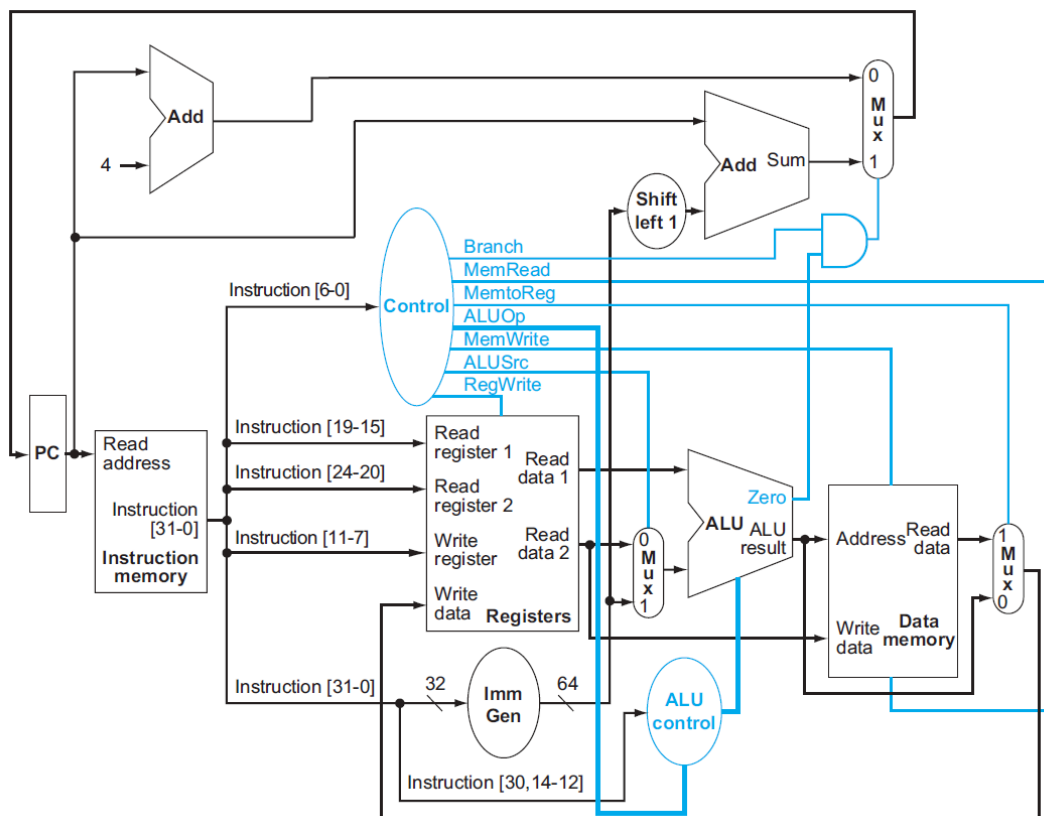2.2.2 实验原理

下图展示的是一个单周期 CPU 的原理图，其中黑色部分代表的是数据通路（蓝色部分代表的是控制器，将在下一节介绍）。



该数据通路能够执行以下类型的指令：

- R 型指令：add、sub、and、or、xor、slt
- I 型指令：addi、andi、ori、xori、slti、lw
- S 型指令：sw
- SB 型指令：beq
- UJ 型指令：jal

先来看一下数据通路(DataPath)相关的接口：

```
// DataPath.v
input clk,           // 时钟信号
input rst,           // 复位信号
input [31:0] inst_field, // 指令数据域[31:7]
input [31:0] Data_in, // 内存输入
input [2:0] ALU_Control, // ALU 操作控制
input [1:0] ImmSel, // 立即数生成操作控制
input [1:0] MemtoReg, // Regs 写入数据源控制
input ALUSrc_B, // ALU 端口 B 输入选择
input Jump, // J 指令
input Branch, // SB 指令
input RegWrite, // 寄存器写信号

output [31:0] PC_out, // PC 指针输出
output [31:0] Data_out, // CPU 数据输出（本实验用寄存器 2 的值作为该输出的值）
output [31:0] ALU_out // ALU 运算输出
```

其中 MUX、ALU 等元件已在 Lab0 和 Lab1 中设计完成，只需使用 Verilog 代码模拟连线连接起来即可，故这里不再赘述。本次实验需要独立设计的有 PC 寄存器和立即数生成器。

PC 寄存器（实际上是一个 32 位的寄存器）的接口如下所示：

```
// REG32.v
input clk,
input rst,
input CE, // 使能信号，本实验中其值始终为常数 1
input [31:0] D, // 输入数据

output reg [31:0] Q // 输出数据
```

PC 寄存器的作用：指示当前正在执行的指令地址，并和其他元件构成 PC 通路，来决定下一条指令取的是连续的下一条指令（PC + 4），还是指令中指定的指令（立即数 imm，对应指令 PC + imm）。

立即数生成器的接口如下所示：

```
// ImmGen.v
input [1:0] ImmSel,           // 立即数类型选择信号，有 4 个值对应 4 个指令
                                类型，分别为：
// 00: I-type
// 01: S-type
// 10: SB-type
// 11: UJ-type
input [31:0] inst_field,      // 输入的指令

output reg [31:0] Imm_out     // 输出的立即数
```

立即数生成器的作用：根据不同的指令类型来正确地读取其中的立即数

2.3 控制器

2.3.1 实验目标及任务

目标：熟悉 RISC-V RV32I 的指令特点，了解控制器的原理，设计并测试控制器。

任务：

1. 用硬件描述语言设计实现控制器
 - 根据 Exp04-1 数据通路及指令编码完成控制信号真值表
 - 此实验在 Exp04-1 的基础上完成，替换 Exp04-1 的控制器核
2. 设计控制器测试方案并完成测试
 - OP 译码测试：R-格式、访存指令、分支指令，转移指令
 - 运算控制测试：Function 译码测试

2.3.2 实验原理

回顾“数据通路”一节中给出的原理图的蓝色部分，它对应的就是控制器部分。本实验的控制器包含以下控制信号：

信号	源数目	功能定义	赋值0时动作	赋值1时动作	赋值2时动作
ALUSrc_B	2	ALU端口B输入选择	选择源操作数寄存器2数据	选择32位立即数（符号扩展后）	-
MemToReg	3	寄存器写入数据选择	选择ALU输出	选择存储器数据	选择PC+4
Branch	2	Beq指令目标地址选择	选择PC+4地址	选择转移目的地址PC+imm（zero=1）	-
Jump	3	J指令目标地址选择	由Branch决定输出	选择跳转目标地址PC+imm（JAL）	-
RegWrite	-	寄存器写控制	禁止寄存器写	使能寄存器写	-
MemRW	-	存储器读写控制	存储器读使能，存储器写禁止	存储器写使能，存储器读禁止	-
ALU_Control	000-111	3位ALU操作控制	参考表ALU_Control		
ImmSel	000-111	3位立即数组合控制	参考表ImmSel		

这张图列出了每个信号起到的作用。其中 ALU_Control 是 3 位信号，ImmSel 和 MemToReg 是 2 位信号，其余信号都是 1 位信号。

先来看 ImmSel 信号的参考表：

Instruction type	Instruction opcode[6:0]	Instruction operation	(sign-extend)immediate	Imm Sel
I-type	0000011	Lw;lbu;lh;lb;lhu	(sign-extend) instr[31:20]	00
	0010011	Addi;slli;sltiu;xori;ori;andi;		
	1100111	jalm		
S-type	0100011	Sw;sb;sh	(sign-extend) instr[31:25],[11:7]	01
B-type	1100011	Beq;bne;blt;bge;bltu;bgeu	(sign-extend) instr[31],[7],[30:25],[11:8],1'b0	10
J-type	1101111	jal	(sign-extend) instr[31],[19:12],[20],[30:21],1'b0	11

由于几乎每类指令都用到了 ALU，所以 ALU 信号的参考表过长，限于篇幅就不列出来了。

接下来看控制器对应的接口：

```
// SCPU_ctrl.v
input [4:0] OPCODE,           // Opcode-----inst[6:2]
input [2:0] Fun3,            // Function-----inst[14:12]
```

```

input Fun7,                // Function-----inst[30]
input MIO_ready,           // CPU Wait

output reg [1:0] ImmSel,   // 立即数选择控制
output reg ALUSrc_B,      // 源操作数 2 选择
output reg [1:0] MemtoReg, // 写回数据选择控制
output reg Jump,          // jal
output reg Branch,        // beq
output reg RegWrite,       // 寄存器写使能
output reg MemRW,          // 存储器读写使能
output reg [2:0] ALU_Control, // alu 控制
output reg CPU_MIO         // not use

```

- 这里 OPCODE 只取高 5 位，是因为 RISC-V 指令的低 2 位都是 11，而高 5 位会根据指令类型的不同而发生变化，因此只需根据高 5 位便可以判断指令类型了。

2.4 指令扩展

2.4.1 实验目标及任务

目标: 熟悉 RISC-V RV32I 的指令特点, 了解控制器和数据通路的原理, 扩展实验 lab4-2 CPU 指令集, 设计并测试 CPU。

任务:

1. 重新设计数据通路和控制器, 在 lab4-2 的基础上完成

- 兼容 lab4-1、lab4-2 的数据通路和控制器
- 替换 lab4-1、lab4-2 的数据通路控制器核
- 扩展不少于下列指令
 - R-Type: add, sub, and, or, xor, slt, sltu, srl, sra, sll
 - I-Type: addi, andi, ori, xori, slti, sltiu, srli, srai, slli, lw, jalr
 - S-Type: sw
 - B-Type: beq, bne
 - J-Type: jal
 - U-Type: lui

2. 设计指令集测试方案并完成测试

2.4.2 实验原理

在原先 SCPU 的基础上, 需要增加以下指令:

- R 型指令: sltu、sra、sll
- I 型指令: sltiu、srai、slli、jalr
- B 型指令: bne
- U 型指令: lui

下面简要分析如何在原来的 SCPU 上进行修改：

- R 型指令：为 ALU 模块添加更多的功能，包括无符号小于比较 `sltu`、算术右移 `sra`、逻辑左移 `sll` 这三个子模块。这也意味着 ALU 的选择增多了，因此 ALU 控制信号需要增加一位，MUX 的位宽也随之扩大
- I 型指令：
 - `sltiu`、`srai`、`slli`：对应增加的 R 型指令的立即数版本，因此无需再添加新的内容
 - `jalr`：它的跳转方式不同于 `jal`，因此 Jump 字段需要再增 1 位，以应对这种情况
- B 型指令 (`bne`)：基本上与 `beq` 类似，唯一区别在于前者要用 `BranchN` 信号来判断两数是否不等
- U 型指令 (`lui`)：由于它的立即数字段不同于其他已存在的指令，因此立即数生成器的选择信号需要再增 1 位，且需要对这类情况进行单独的处理

总结一下，虽然扩展了不少指令，但是不需要对原来 SCPU 的内部结构进行大幅度的改动，可能改动最多的地方就是 ALU，以及一些信号的位宽增加，大部分结构都是保持不变的，这也印证了课上所说的“Simplicity favors regularity”的设计原则。

三、实验设备和环境

- 操作系统：Windows 11
- 开发工具：Xilinx VIVADO 2023.2
- NEXYS A7 开发板


四、实验步骤

注意

因为 Typst 会将代码块中的 `<=` 自动转化为 `≤`，但我在代码中多次用到这类非阻塞赋值的符号，因此可能会影响到代码的阅读，请见谅~

4.1 搭建单周期 CPU

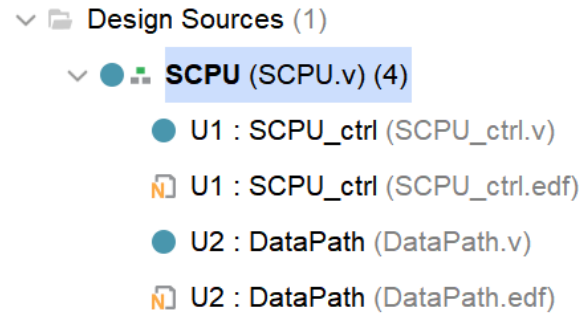1. 在 Vivado 上新建工程 OExp04-IP2CPU
2. 在工程中新建文件 SCPU.v，作为顶层模块
3. 将已提供的两个 IP 核（数据通路和控制器）的封装文件添加到当前工程的 IP 库目录中，文件结构如下所示：



4. 按照给出的逻辑原理图，利用 Verilog 语言进行模块的调用和连接，代码如下所示：

```
`timescale 1ns / 1ps

module SCPU(
    input clk,
    input rst,
    input MIO_ready,
    input [31:0] inst_in,
    input [31:0] Data_in,

    output CPU_MIO,
    output MemRW,
    output [31:0] PC_out,
    output [31:0] Data_out,
    output [31:0] Addr_out
);

wire [1:0] ImmSel;
wire ALUSrc_B;
wire [1:0] MemtoReg;
wire Jump;
wire Branch;
wire RegWrite;
wire [2:0] ALU_Control;

SCPU_ctrl U1(
    .OPcode(inst_in[6:2]),
    .Fun3(inst_in[14:12]),
    .Fun7(inst_in[30]),
    .MIO_ready(MIO_ready),
    .ImmSel(ImmSel),
    .ALUSrc_B(ALUSrc_B),
    .MemtoReg(MemtoReg),
```

```

        .Jump(Jump),
        .Branch(Branch),
        .RegWrite(RegWrite),
        .MemRW(MemRW),
        .ALU_Control(ALU_Control),
        .CPU_MIO(CPU_MIO)
    );

    DataPath U2(
        .ALUSrc_B(ALUSrc_B),
        .ALU_Control(ALU_Control),
        .Branch(Branch),
        .Data_in(Data_in),
        .ImmSel(ImmSel),
        .Jump(Jump),
        .MemtoReg(MemtoReg),
        .RegWrite(RegWrite),
        .clk(clk),
        .inst_field(inst_in),
        .rst(rst),
        .ALU_out(Addr_out),
        .Data_out(Data_out),
        .PC_out(PC_out)
    );

endmodule

```

4.2 数据通路设计

1. 在 Vivado 上新建工程 OExp04-Datapath
2. 导入 Lab0 和 Lab1 中已经设计好的模块, 包括 ALU、Regs、and32、ADC32 等等
3. 新建子模块 REG32 和 ImmSel (分别作为 PC 寄存器和立即数生成器), 代码分别如下所示:

```
// REG32.v
`timescale 1ns / 1ps

module REG32(
    input clk,
    input rst,
    input CE,
    input [31:0] D,

    output reg [31:0] Q
);

    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst == 1)
            Q ≤ 32'b0;
        else if (CE == 1)
            Q ≤ D;
    end

endmodule
```

```
// ImmSel.v
`timescale 1ns / 1ps

module ImmGen(
    input [1:0] ImmSel,
    input [31:0] inst_field,
    output reg [31:0] Imm_out
);

    always @(*) begin
        case (ImmSel)
            // I-type
            2'b00: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[31:20]};
            // S-type
            2'b01: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[31:25],
```

```
inst_field[11:7]);  
    // B-type  
    2'b10: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[7],  
inst_field[30:25], inst_field[11:8], 1'b0};  
    // J-type  
    2'b11: Imm_out = {inst_field[31:12], 12'b0};  
    endcase  
end  
  
endmodule
```

4. 在工程中新建文件 DataPath.v, 作为顶层模块, 按照给出的逻辑原理图, 利用 Verilog 语言进行模块的调用和连接, 代码如下所示:

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module DataPath(  
    input clk,  
    input rst,  
    input [31:0] inst_field,  
    input [31:0] Data_in,  
    input [2:0] ALU_Control,  
    input [1:0] ImmSel,  
    input [1:0] MemtoReg,  
    input ALUSrc_B,  
    input Jump,  
    input Branch,  
    input RegWrite,  
  
    output [31:0] PC_out,  
    output [31:0] Data_out,  
    output [31:0] ALU_out  
);  
  
    wire [31:0] ImmGen_0_out;  
    wire [31:0] add_32_0_c;  
    wire [31:0] add_32_1_c;  
    wire MUX2T1_32_1_s;  
    wire [31:0] MUX2T1_32_0_o;  
    wire [31:0] MUX2T1_32_1_o;  
    wire [31:0] MUX2T1_32_2_o;  
    wire [31:0] MUX4T1_32_0_o;  
    wire [31:0] PC_Q;
```

```
wire [31:0] Reg_Rs1_data;
wire [31:0] Reg_Rs2_data;
wire ALU_zero;
wire [31:0] ALU_res;

ImmGen ImmGen_0(
    .ImmSel(ImmSel),
    .inst_field(inst_field),
    .Imm_out(ImmGen_0_out)
);

add_32 add_32_0(
    .a(PC_Q),
    .b(32'd4),
    .c(add_32_0_c)
);

add_32 add_32_1(
    .a(PC_Q),
    .b(ImmGen_0_out),
    .c(add_32_1_c)
);

MUX2T1_32 MUX2T1_32_1(
    .I0(add_32_0_c),
    .I1(add_32_1_c),
    .s(MUX2T1_32_1_s),
    .o(MUX2T1_32_1_o)
);

MUX4T1_32 MUX4T1_32_0(
    .s(MemtoReg),
    .I0(ALU_res),
    .I1(Data_in),
    .I2(add_32_0_c),
    .I3(add_32_0_c),
    .o(MUX4T1_32_0_o)
);

MUX2T1_32 MUX2T1_32_2(
    .I0(MUX2T1_32_1_o),
    .I1(add_32_1_c),
```

```
.s(Jump),
.o(MUX2T1_32_2_o)
);

MUX2T1_32 MUX2T1_32_0(
    .I0(Reg_Rs2_data),
    .I1(ImmGen_0_out),
    .s(ALUSrc_B),
    .o(MUX2T1_32_0_o)
);

Reg Reg_0(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .Rs1_addr(inst_field[19:15]),
    .Rs2_addr(inst_field[24:20]),
    .Wt_addr(inst_field[11:7]),
    .Wt_data(MUX4T1_32_0_o),
    .RegWrite(RegWrite),
    .Rs1_data(Reg_Rs1_data),
    .Rs2_data(Reg_Rs2_data)
);

ALU ALU_0(
    .A(Reg_Rs1_data),
    .ALU_operation(ALU_Control),
    .B(MUX2T1_32_0_o),
    .res(ALU_res),
    .zero(ALU_zero)
);

REG32 PC(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .CE(1'b1),
    .D(MUX2T1_32_2_o),
    .Q(PC_Q)
);

assign MUX2T1_32_1_s = Branch & ALU_zero;
assign Data_out = Reg_Rs2_data;
assign ALU_out = ALU_res;
```


```

    assign PC_out = PC_Q;

endmodule

```

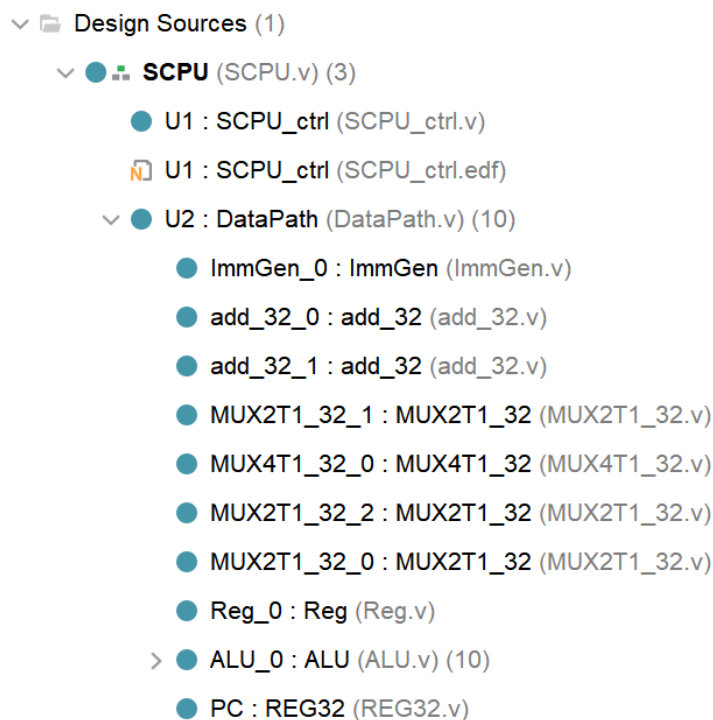5. 将该数据通路模块替换原来用到的 IP 核，此时 SCPU 工程文件结构如下所示：



4.3 控制器设计

1. 在 Vivado 上新建工程 OExp04-SCPU_ctrl
2. 创建顶层模块文件 SCPU_ctrl.v, 通过 Verilog 语言实现控制器的功能，由主控制器部分和 ALU 控制部分构成，下面分别展示了它们对应的代码(接口在“实验原理”部分已给出，故不再赘述)：

```

reg [1:0] ALUop;
wire[3:0] Fun;

// 主控制器
always @(*) begin
    ALUSrc_B = 0;
    MemtoReg = 0;
    RegWrite = 0;
    Branch = 0;
    Jump = 0;
    MemRW = 0;
    CPU_MIO = 0;
    ALUop = 2'b10;

```



```
case(OPcode)
  5'b01100: begin    // ALU
    ALUSrc_B = 0;
    MemtoReg = 0;
    RegWrite = 1;
    MemRW = 0;
    Branch = 0;
    Jump = 0;
    ALUop = 2'b10;
    ImmSel = 2'b00;
  end

  5'b00100: begin    // ALU(addi, ...)
    ALUSrc_B = 1;
    MemtoReg = 0;
    RegWrite = 1;
    MemRW = 0;
    Branch = 0;
    Jump = 0;
    ALUop = 2'b11;
    ImmSel = 2'b00;
  end

  5'b00000: begin    // load
    ALUSrc_B = 1;
    MemtoReg = 1;
    RegWrite = 1;
    MemRW = 0;
    Branch = 0;
    Jump = 0;
    ALUop = 2'b00;
    ImmSel = 2'b00;
  end

  5'b01000: begin    // store
    ALUSrc_B = 1;
    MemtoReg = 0;
    RegWrite = 0;
    MemRW = 1;
    Branch = 0;
    Jump = 0;
    ALUop = 2'b00;
```

```
        ImmSel = 2'b01;
    end

    5'b11000: begin // beq
        ALUSrc_B = 0;
        MemtoReg = 0;
        RegWrite = 0;
        MemRW = 0;
        Branch = 1;
        Jump = 0;
        ALUop = 2'b01;
        ImmSel = 2'b10;
    end

    5'b11011: begin // jump
        ALUSrc_B = 0;
        MemtoReg = 2'b10;
        RegWrite = 1;
        MemRW = 0;
        Branch = 0;
        Jump = 1;
        ALUop = 2'b00;
        ImmSel = 2'b11;
    end

    default: begin
        ALUSrc_B = 0;
        MemtoReg = 0;
        RegWrite = 0;
        MemRW = 0;
        Branch = 0;
        Jump = 0;
        ALUop = 2'b00;
        ImmSel = 2'b00;
    end
endcase
end

// ALU 控制器
assign Fun = {Fun3, Fun7};
always @(*) begin
    case(ALUop)
```

```

2'b00: ALU_Control = 3'b010;    // add 计算地址 (load/store)
2'b01: ALU_Control = 3'b110;    // sub 比较条件 (beq)
2'b10:    // R-Type
    case(Fun)
        4'b0000: ALU_Control = 3'b010;    // add
        4'b0001: ALU_Control = 3'b110;    // sub
        4'b1110: ALU_Control = 3'b000;    // and
        4'b1100: ALU_Control = 3'b001;    // or
        4'b0100: ALU_Control = 3'b111;    // slt
        4'b1010: ALU_Control = 3'b101;    // srl
        4'b1000: ALU_Control = 3'b011;    // xor
        default: ALU_Control = 3'bx;
    endcase
2'b11:    // Immediate Operations
    case(Fun3)
        3'b000: ALU_Control = 3'b010;    // addi
        3'b111: ALU_Control = 3'b000;    // andi
        3'b110: ALU_Control = 3'b001;    // ori
        3'b010: ALU_Control = 3'b111;    // slti
        3'b101: ALU_Control = 3'b101;    // srli
        3'b100: ALU_Control = 3'b011;    // xori
        default: ALU_Control = 3'bx;
    endcase
endcase
end

```

3. 用以下的仿真代码，对控制器部分进行仿真，将生成的波形图与实验原理部分控制器信号表进行比对，检验控制器的功能正确性（波形图及其分析将在“实验结果与分析”一节给出）。

```

`timescale 1ns / 1ps

module SCPU_ctrl_tb();
    reg [4:0] OPCODE;
    reg [2:0] Fun3;
    reg Fun7;
    reg MIO_ready;
    wire [1:0] ImmSel;
    wire ALUSrc_B;
    wire [1:0] MemtoReg;
    wire Jump;
    wire Branch;
    wire RegWrite;

```

```

wire MemRW;
wire [2:0] ALU_Control;
wire CPU_MIO;

initial begin
    //Initialize Inputs
    OPcode = 0;
    // Fun = 0;
    Fun3 = 0;
    Fun7 = 0;
    MIO_ready = 0;
    #40;
    // Wait 40ns for global reset to finish
    // Add stimulus here
    // 检查输出信号和关键信号输出是否满足真值表
    OPcode = 5'b01100;    // ALU 指令, 检查 ALUop = 2'b10;RegWrite
= 1
    Fun3 = 3'b000; Fun7 = 1'b0;    // add, 检查 ALU_Control = 3'b010
    #20;
    Fun3 = 3'b000; Fun7 = 1'b1;    // sub, 检查 ALU_Control = 3'b110
    #20;
    Fun3 = 3'b111; Fun7 = 1'b0;    // and, 检查 ALU_Control = 3'b000
    #20;
    Fun3 = 3'b110; Fun7 = 1'b0;    // or, 检查 ALU_Control = 3'b001
    #20;
    Fun3 = 3'b010; Fun7 = 1'b0;    // slt, 检查 ALU_Control = 3'b111
    #20;
    Fun3 = 3'b101; Fun7 = 1'b0;    // srl, 检查 ALU_Control = 3'b101
    #20;
    Fun3 = 3'b100; Fun7 = 1'b0;    // xor, 检查 ALU_Control = 3'b011
    #20;
    Fun3 = 3'b111; Fun7 = 1'b1;    // 间隔
    #10;
    OPcode = 5'b00000;    // load 指令, 检查 ALUop = 2'b00,
    #20;    // ALUSrc_B = 1, MemtoReg = 1, RegWrite = 1
    OPcode = 5'b01000;
    #20;    // store 指令, 检查 ALUop = 2'b00, MemRW = 1,ALUSrc_B
= 1
    OPcode = 5'b11000;    // beq 指令, 检查 ALUop = 2'b01,Branch
= 1
    #20;
    OPcode = 5'b11011;    // jump 指令, 检查 Jump = 1

```

```

        #20;
        OPcode = 5'b00100;    // I 指令, 检查 ALUop = 2'b11; RegWrite
= 1
        Fun3 = 3'b000;    // addi, 检查 ALU_Control = 3'b010
        #20;
        Fun3 = 3'b111;    // andi, 检查 ALU_Control = 3'b000
        #20;
        Fun3 = 3'b110;    // ori, 检查 ALU_Control = 3'b001
        #20;
        Fun3 = 3'b010;    // slti, 检查 ALU_Control = 3'b111
        #20;
        Fun3 = 3'b101;    // srli, 检查 ALU_Control = 3'b101
        #20;
        Fun3 = 3'b100;    // xori, 检查 ALU_Control = 3'b011
        #20;
    end


    SCPU_ctrl SCPU_ctrl_U(
        OPcode,
        Fun3,
        Fun7,
        MIO_ready,
        ImmSel,
        ALUSrc_B,
        MemtoReg,
        Jump,
        Branch,
        RegWrite,
        MemRW,
        ALU_Control,
        CPU_MIO

    );

endmodule

```

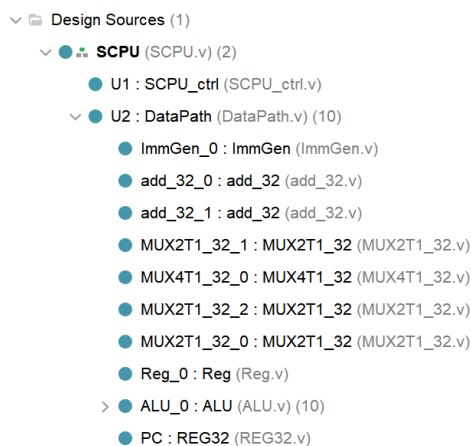4. 若控制器功能正确, 则用刚刚设计好的控制器替换原来 SCPU 内的控制器 IP 核, 此时的 SCPU 工程的文件结构应如下所示:



5. 根据PPT给出的逻辑原理图, 利用RAM (对应的coe文件用于初始化数据, 在Lab0中已给出) 和ROM (用于存储RISC-V指令的机器码, 可自行设计) 搭建一个仿真平台, 检验我们设计的SCPU的功能正确性。仿真平台的代码如下所示:

```

`timescale 1ns / 1ps

module soc_test_wrapper(
    input clk,
    input rst
);

    wire [31:0] RAM_B_douta;
    wire [31:0] SCPU_inst_in;
    wire [31:0] SCPU_Addr_out;
    wire SCPU_MemRW;
    wire [31:0] SCPU_Data_out;
    wire [31:0] SCPU_PC_out;
    wire MIO;
    wire [9:0] Addr_out_slice;
    wire [9:0] PC_out_slice;

    RAM_B RAM_B_0(
        .clka(~clk),
        .wea(SCPU_MemRW),
        .addra(Addr_out_slice),
        .dina(SCPU_Data_out),
        .douta(RAM_B_douta)
    );

    ROM ROM_0(
        .a(PC_out_slice),
        .spo(SCPU_inst_in)
    );

```

```
);

SCPU SCPU_wrapper_0(
    .Data_in(RAM_B_douta),
    .MIO_ready(MIO),
    .clk(clk),
    .inst_in(SCPU_inst_in),
    .rst(rst),
    .Addr_out(SCPU_Addr_out),
    .CPU_MIO(MIO),
    .Data_out(SCPU_Data_out),
    .MemRW(SCPU_MemRW),
    .PC_out(SCPU_PC_out)
);

assign Addr_out_slice = SCPU_Addr_out[11:2];
assign PC_out_slice = SCPU_PC_out[11:2];

endmodule
```

由于 RAM 和 ROM 的构建方法已在 Lab0 的 PPT 内详细介绍过，故这里不再赘述。

6. 接下来编写仿真代码(代码如下所示)，对仿真平台进行仿真，观察波形图是否符合预期变化，从而判断 CPU 功能的正确与否(波形图及其分析将在“实验结果与分析”一节给出)

- 由于外部端口只有 `clk`, `rst`，因此需要在 Scope 窗口添加观察信号(在 Scope 窗口下点击子模块，右键 Add to wave window 添加信号到波形窗口，可根据需要自行添加)

```
`timescale 1ns / 1ps

module tb();

    reg clk;
    reg rst;

    soc_test_wrapper u(
        .clk(clk),
        .rst(rst)
    );

    always #5 clk = ~clk;
```


```

initial begin
    clk = 0;
    rst = 1;
    #1;
    rst = 0;
end

endmodule

```

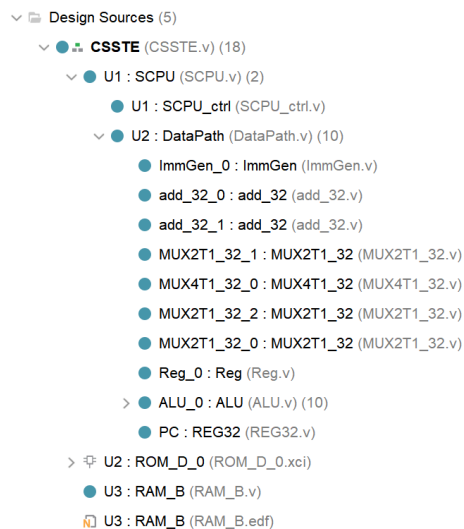7. 用我们刚刚设计好的整个 SCPU 模块替换 Lab2 的 SOC 系统中预先提供给我们的 SCPU 模块，此时 SOC 系统工程的文件结构应如下所示（这里只截取一部分内容）：



8. 对 SOC 系统工程进行综合、实现，烧录为 bit 流文件，然后上板验证，通过 VGA 观察结果是否符合预期，并需要设计测试记录表格，记录程序的 VGA 输出。

4.4 指令扩展

1. 新建工程项目 OExp04-ExtSCPU，将原 SCPU 的模块整体搬到该工程文件中，以便接下来的修改和扩展
2. 先处理数据通路部分：数据通路中的两个子模块 ALU 和 ImmGen 需要进行修改，代码分别如下所示：

```

`timescale 1ns / 1ps

module ALU(
    input [31:0] A,
    input [3:0] ALU_operation,
    input [31:0] B,
    output [31:0] res,
    output zero
);

```



```
// 省略一些接线
wire [31:0]MUX16T1_32_0_o;

// 省略未修改的子模块

// 由于 ALU 功能的扩展，对应的控制信号也随之扩展，因此 MUX 也要做扩展
MUX16T1_32 MUX16T1_32_0(
    .I0(and32_0_res),
    .I1(or32_0_res),
    .I2(addc_32_0_S[31:0]),
    .I3(32'b0),
    .I4(32'b0),
    .I5(32'b0),
    .I6(addc_32_0_S[31:0]),
    .I7({31'b0, addc_32_0_S[32]}),
    .I8(32'b0),
    .I9(sltu32_0_res),
    .I10(32'b0),
    .I11(32'b0),
    .I12(xor32_0_res),
    .I13(sr132_0_res),
    .I14(sll32_0_res),
    .I15(sra32_0_res),
    .o(MUX16T1_32_0_o),
    .s(ALU_operation)
);

// 新增的子模块
sll32 sll32_0(
    .A(A),
    .B(B),
    .res(sll32_0_res)
);

sra32 sra32_0(
    .A(A),
    .B(B),
    .res(sra32_0_res)
);

sltu32 sltu32_0(
```

```

        .A(A),
        .B(B),
        .S(sltu32_0_res)
    );

    assign res = MUX16T1_32_0_o;
endmodule

```

```

`timescale 1ns / 1ps

module ImmGen(
    input [2:0] ImmSel,          // 信号扩宽 1 位
    input [31:0] inst_field,
    output reg [31:0] Imm_out
);

    always @(*) begin
        case (ImmSel)
            // I-type
            3'b001: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[31:20]};
            // S-type
            3'b010: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[31:25],
inst_field[11:7]};
            // B-type
            3'b011: Imm_out = {{20{inst_field[31]}}, inst_field[7],
inst_field[30:25], inst_field[11:8], 1'b0};
            // J-type
            3'b100: Imm_out = {{12{inst_field[31]}}, inst_field[19:12],
inst_field[20], inst_field[30:21], 1'b0};
            // U-type
            3'b000: Imm_out = {inst_field[31:12], 12'h000};
        endcase
    end

endmodule

```

修改完子模块后，再来修改数据通路模块，代码如下所示：

```

`timescale 1ns / 1ps

module DataPath_more(
    input clk,
    input rst,

```

```

input [31:0] inst_field,
input [31:0] Data_in,
input [3:0] ALU_Control, // 位数增宽
input [2:0] ImmSel,      // 位数增宽
input [1:0] MemtoReg,
input ALUSrc_B,
input [1:0] Jump,        // 位数增宽
input Branch,
input BranchN,           // 新增信号
input RegWrite,

output [31:0] PC_out,
output [31:0] Data_out,
output [31:0] ALU_out
);

// 省略一些接线
// 省略未改变的子模块

MUX4T1_32 MUX4T1_32_0(
    .s(MemtoReg),
    .I0(ALU_res),
    .I1(Data_in),
    .I2(add_32_0_c),
    .I3(ImmGen_0_out), // 这里做了修改
    .o(MUX4T1_32_0_o)
);

// 原来是一个 2-1 MUX, 由于选择变多扩展至 4-1 MUX
MUX4T1_32 MUX4T1_32_1(
    .I0(MUX2T1_32_1_o),
    .I1(add_32_1_c),
    .I2(ALU_res),
    .I3(MUX2T1_32_1_o),
    .s(Jump),
    .o(MUX4T1_32_1_o)
);

// 多了对 bne 指令的判别
assign MUX2T1_32_1_s = (Branch & ALU_zero) | (BranchN & ~ALU_zero);
// 其余赋值语句略
endmodule

```

3. 接下来修改控制器模块，代码如下所示：

```
`timescale 1ns / 1ps

module SCPU_ctrl_more(
    input [4:0] OPcode,           // Opcode-----inst[6:2]
    input [2:0] Fun3,             // Function-----inst[14:12]
    input Fun7,                   // Function-----inst[30]
    input MIO_ready,              // CPU Wait
    output reg [2:0] ImmSel,       // 立即数选择控制（位数扩宽）
    output reg ALUSrc_B,          // 源操作数 2 选择
    output reg [1:0] MemtoReg,     // 写回数据选择控制
    output reg [1:0] Jump,        // jump（位数扩宽）
    output reg Branch,            // beq
    output reg BranchN,           // bne（新增）
    output reg RegWrite,          // 寄存器写使能
    output reg MemRW,             // 存储器读写使能
    output reg [3:0] ALU_Control, // alu 控制（位数扩宽）
    output reg CPU_MIO            // not use
);

// 省略一些连线

// 主控制器
always @(*) begin
    // 省略初始化语句
    case(OPcode)
        // 省略对原有指令类型的处理语句
        5'b11000: begin // beq & bne
            ALUSrc_B = 0;
            MemtoReg = 0;
            RegWrite = 0;
            MemRW = 0;
            Jump = 0;
            ALUop = 2'b01;
            ImmSel = 3'b011;
            if (Fun3 == 3'b000) begin
                Branch = 1;
                BranchN = 0;
            end else begin
                Branch = 0;
                BranchN = 1;
            end
        end
    endcase
end
```

```
end

5'b11001: begin    // jalr
    ALUSrc_B = 1;
    MemtoReg = 2'b10;
    RegWrite = 1;
    MemRW = 0;
    Branch = 0;
    BranchN = 0;
    Jump = 2;
    ALUop = 2'b00;
    ImmSel = 3'b001;
end

5'b01101: begin    // lui
    ALUSrc_B = 0;
    MemtoReg = 2'b11;
    RegWrite = 1;
    MemRW = 0;
    Branch = 0;
    BranchN = 0;
    Jump = 0;
    ALUop = 2'b00;
    ImmSel = 3'b000;
end
endcase
end

// ALU 控制器
always @(*) begin
    case(ALUop)
        // 省略未修改的部分
        2'b11:    // Immediate Operations
            case(Fun3)
                3'b000: ALU_Control = 4'b0010;    // addi
                3'b010: ALU_Control = 4'b0111;    // slti
                3'b011: ALU_Control = 4'b1001;    // sltiu
                3'b100: ALU_Control = 4'b1100;    // xori
                3'b110: ALU_Control = 4'b0001;    // ori
                3'b111: ALU_Control = 4'b0000;    // andi
                3'b001: ALU_Control = 4'b1110;    // slli
                3'b101:
```


```
        if (Fun7 == 0)
            ALU_Control = 4'b1101;    // srl
        else
            ALU_Control = 4'b1111;    // srai
        default: ALU_Control = 4'bx;
    endcase
endcase
end
endmodule
```

4. 借鉴并适当修改之前设计控制器用到的仿真代码，对这里新得到的控制器模块进行正确性测试。因为仿真代码比较相似，故省略，但会在“实验结果与分析”一节给出波形图及简要分析。
5. 修改 SCPU 模块的内容。与原来的 SCPU 相比，输入和输出接口均为发生变化，发生变化的是部分连线位宽的增加，以及新增的 BranchN 接口，故这里不再列出具体的代码。
6. 将原来测试 SCPU 功能正确性的仿真平台移植到此工程文件中，基本上不需要做多大的改动，但可以将 ROM 的 coe 文件换成 PPT 中给出的 DEMO 程序，便于后面的检验（因为验收要求中已给出正确的结果，只要与正确结果比对即可判断正确性）。波形图及其分析放在“实验结果与分析”一节。
7. 若 SCPU 功能正确，将其放入 SOC 系统工程文件，替换原来的 SPCU，然后进行综合、烧录、上板验证，观察结果是否符合预期。

五、实验结果与分析


5.1 控制器仿真结果

先分析 0-270ns 之间的波形：

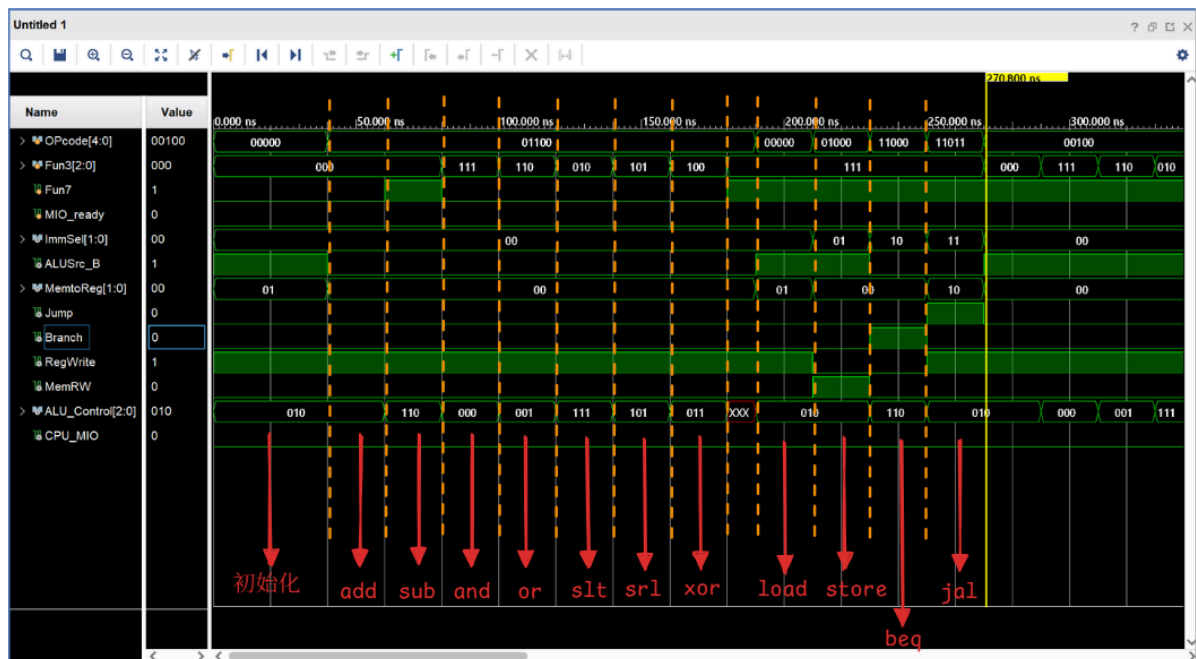

- 0-40ns: 初始化状态（复位）
- 40-180ns: 执行 R 型指令，发现 $ALUop = 2'b10$, $RegWrite = 1$ ，符合预期
 - ▶ 40-60ns: 执行 add 指令，发现 $ALU_Control = 3'b010$ ，符合预期
 - ▶ 60-80ns: 执行 sub 指令，发现 $ALU_Control = 3'b110$ ，符合预期
 - ▶ 80-100ns: 执行 and 指令，发现 $ALU_Control = 3'b000$ ，符合预期
 - ▶ 100-120ns: 执行 or 指令，发现 $ALU_Control = 3'b001$ ，符合预期
 - ▶ 120-140ns: 执行 slt 指令，发现 $ALU_Control = 3'b111$ ，符合预期
 - ▶ 140-160ns: 执行 srl 指令，发现 $ALU_Control = 3'b101$ ，符合预期
 - ▶ 160-180ns: 执行 xor 指令，发现 $ALU_Control = 3'b011$ ，符合预期
- 180-190ns: 中场休息
- 190-210ns: 执行 load 类指令，发现 $ALUop = 2'b00$, $ALUSrc_B = 1$, $MemtoReg = 1$, $RegWrite = 1$ ，符合预期
- 210-230ns: 执行 store 类指令，发现 $ALUop = 2'b00$, $ALUSrc_B = 1$, $MemRW = 1$ ，符合预期
- 230-250ns: 执行 beq 指令，发现 $ALUop = 2'b01$, $Branch = 1$ ，符合预期
- 250-270ns: 执行 jal 指令，发现 $Jump = 1$ ，符合预期

再分析 270ns 之后的波形：

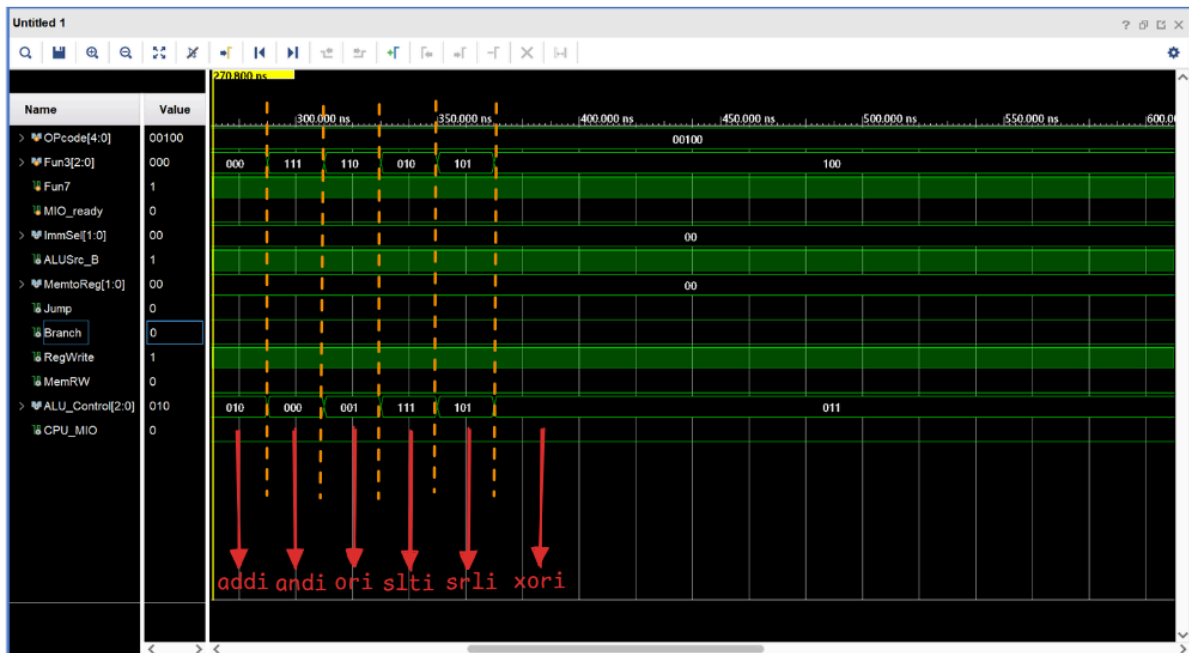

- 270ns 之后：执行 I 型指令，发现 $ALUop = 2'b11$, $RegWrite = 1$ ，符合预期
 - 270-290ns：执行 `addi` 指令，发现 $ALU_Control = 3'b010$ ，符合预期
 - 290-310ns：执行 `andi` 指令，发现 $ALU_Control = 3'b000$ ，符合预期
 - 310-330ns：执行 `ori` 指令，发现 $ALU_Control = 3'b001$ ，符合预期
 - 330-350ns：执行 `slti` 指令，发现 $ALU_Control = 3'b111$ ，符合预期
 - 350-370ns：执行 `srli` 指令，发现 $ALU_Control = 3'b101$ ，符合预期
 - 370ns 之后：执行 `xori` 指令，发现 $ALU_Control = 3'b011$ ，符合预期

综上，控制器模块功能正确。

5.2 SCPU 仿真结果

我预先编写以下汇编代码作为 demo 程序：

```

addi x1, x0, 1      ; // x1 = 1
add x2, x1, x1      ; // x2 = 2
add x3, x2, x2      ; // x3 = 4
sub x4, x3, x1      ; // x4 = 3
and x5, x3, x4      ; // x5 = 0
or x6, x3, x4       ; // x6 = 7
xor x7, x3, x2      ; // x7 = 6
slt x8, x2, x4      ; // x8 = 1
andi x9, x4, 2      ; // x9 = 2
ori x10, x4, 2      ; // x10 = 3
xori x11, x3, 2     ; // x11 = 6
slti x12, x3, 1     ; // x12 = 0
beq x0, x5, branch  ; // Jump!

```



```

    addi x2, x2, 8
branch:
    lw    x13, 0x34(x0) ; // x13 = 55555555
    lw    x14, 0x48(x0) ; // x14 = AAAAAAAA
    sw    x13, 0x48(x0)
    sw    x14, 0x34(x0)
    jal   x0, jump      ; // Jump!
    addi x2, x2, 8
jump:
    addi x2, x2, 7      ; // x2 = 9
    addi x3, x3, 7

```


然后将其转化为 ROM 的 coe 文件，如下所示：


```

memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
00100093,00108133,002101B3,40118233,0041F2B3,0041E333,
0021C3B3,00412433,00227493,00226513,0021C593,0011A613,
00500463,00810113,03402683,04802703,04D02423,02E02A23,
0080006F,00810113,00710113,00718193;

```

仿真结果（以及对波形的分析）如下面两张图片所示：

 

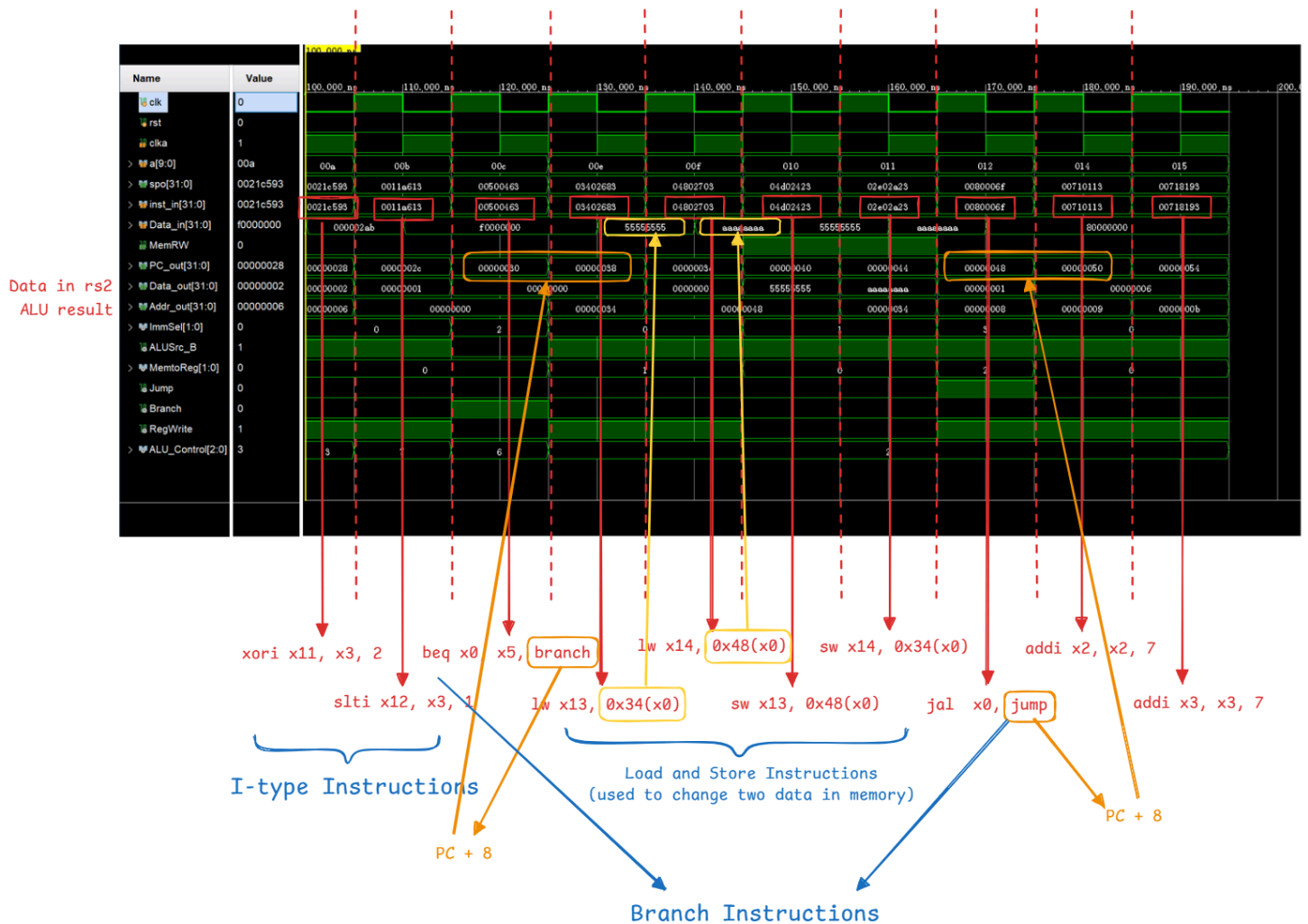



5.3 SOC 上板验证

将烧录好的 bit 流文件传入 NEXYS 板上，通过 VGA 显示器观察结果，与波形图的信号进行比对，发现均符合预期，且经助教验收通过。

5.4 指令扩展

5.4.1 控制器仿真结果



下面两张图展示了指令扩展后控制器的仿真波形图及其分析：

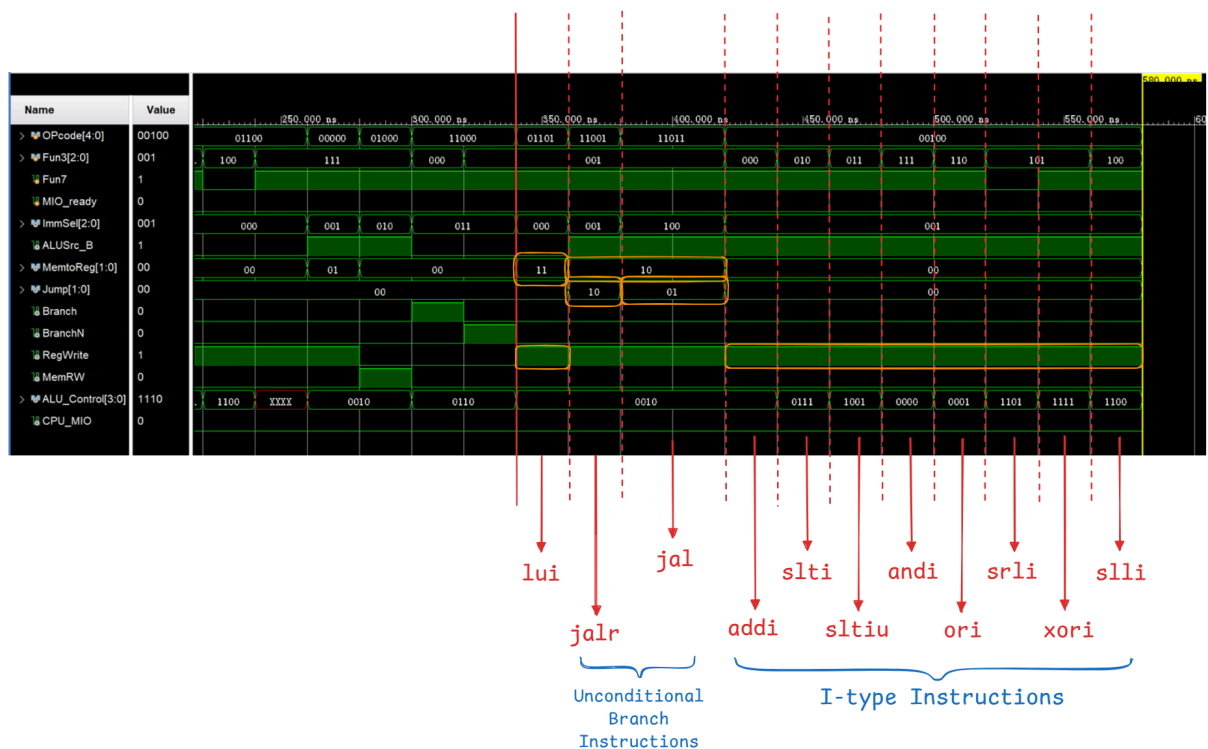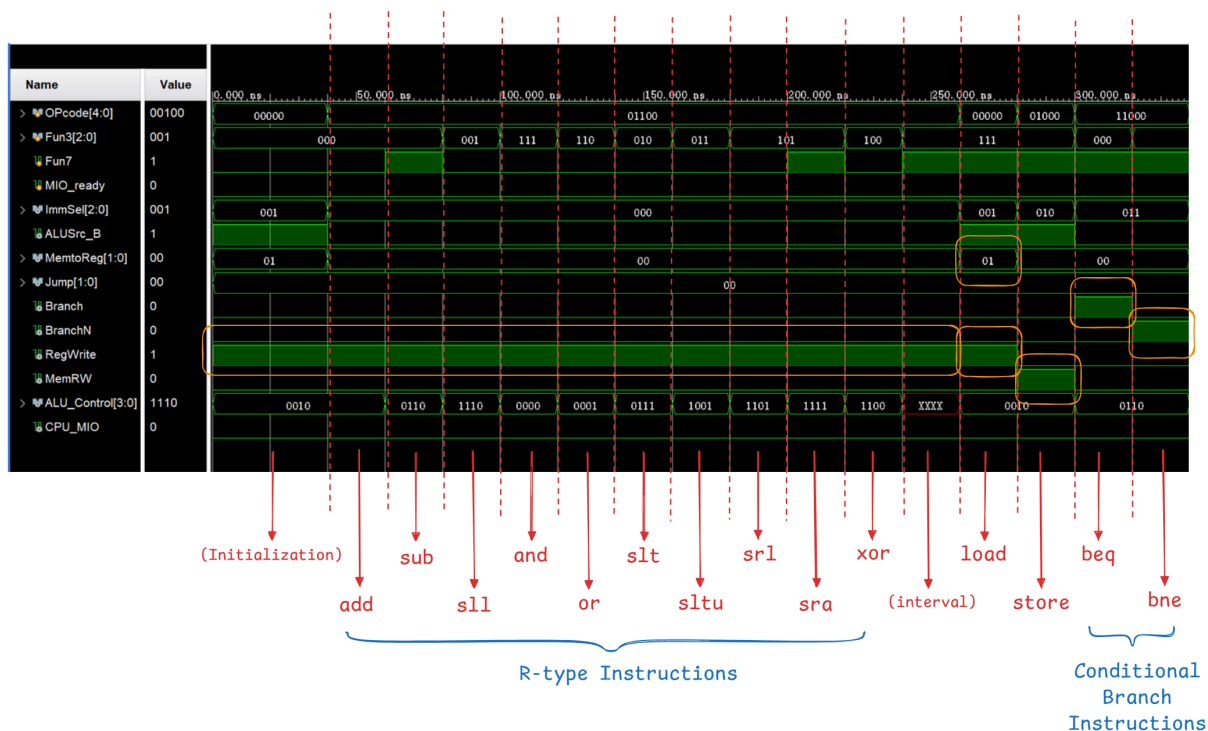


可以看到，波形结果符合预期。

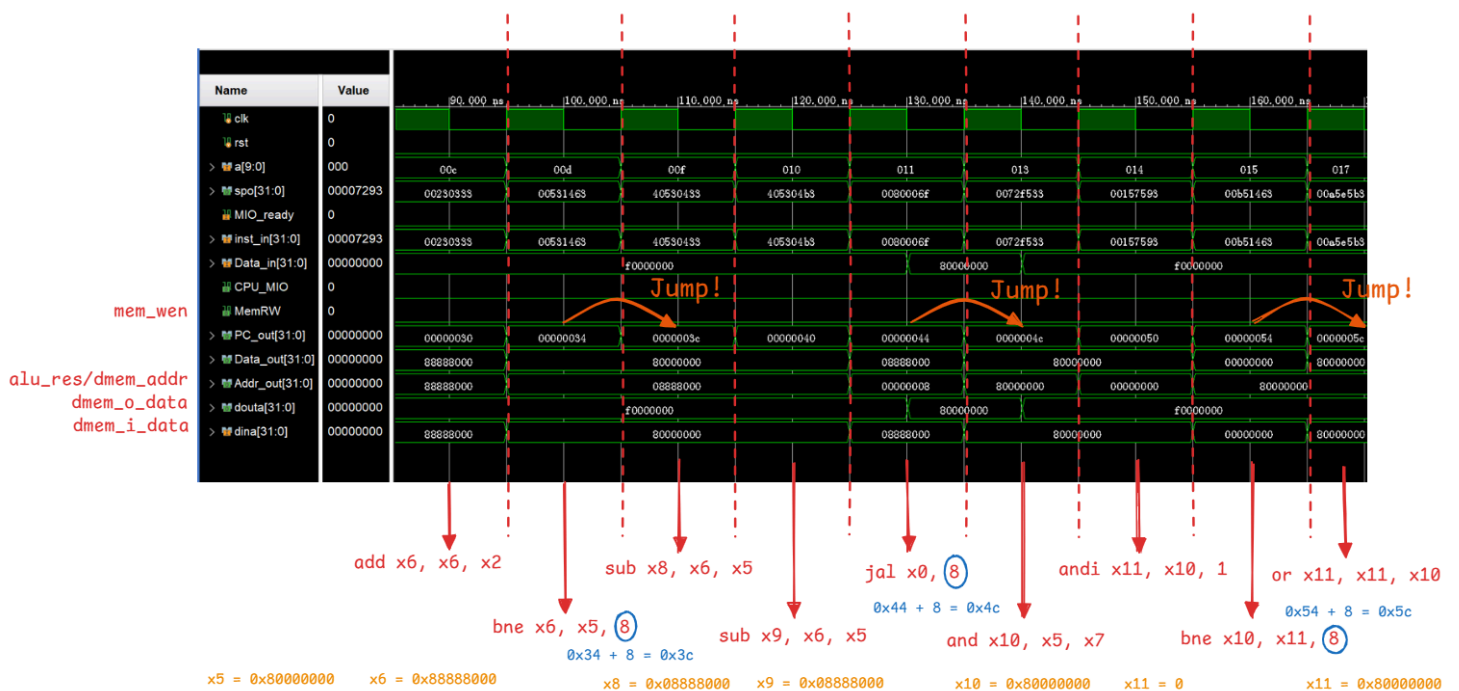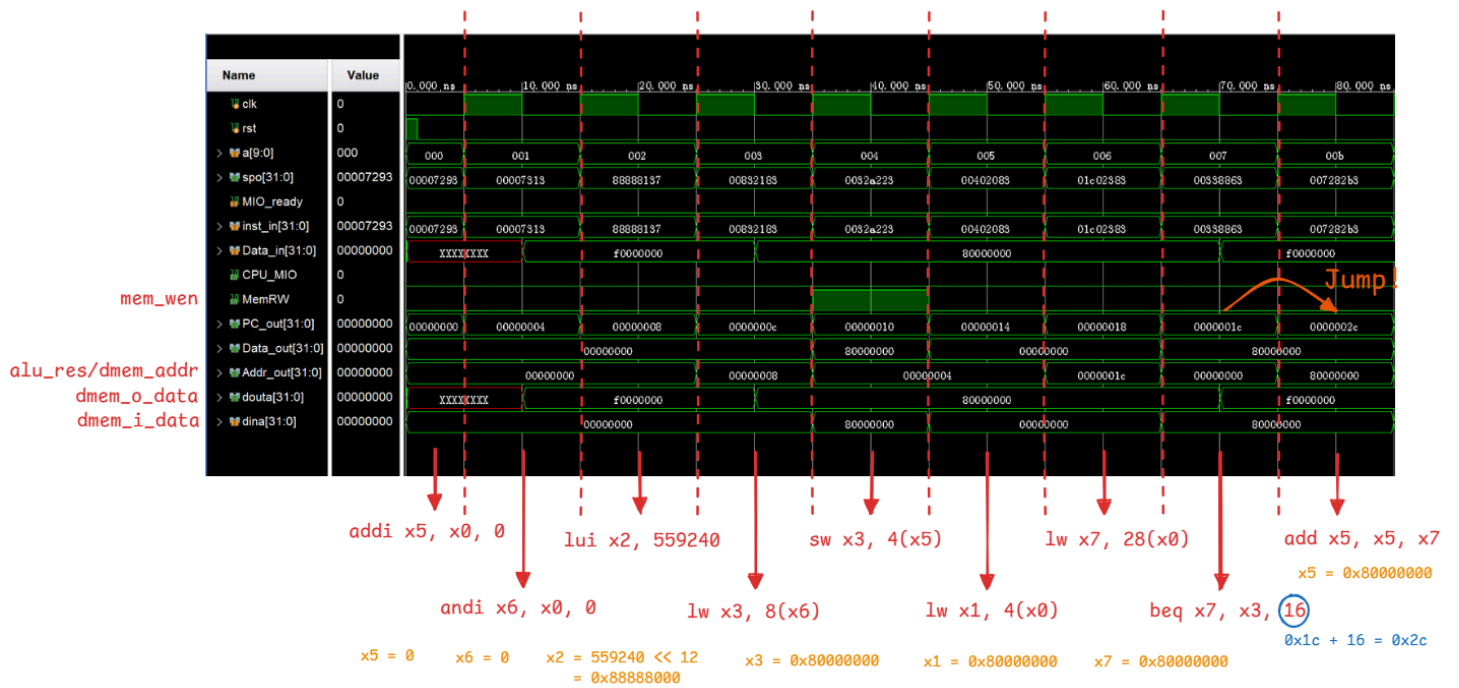5.4.2 SCPU 仿真结果

这里直接使用 I_more.pdf 给出的 DEMO 程序对指令扩展版本的 SCPU 进行仿真测试，结果如下所示：



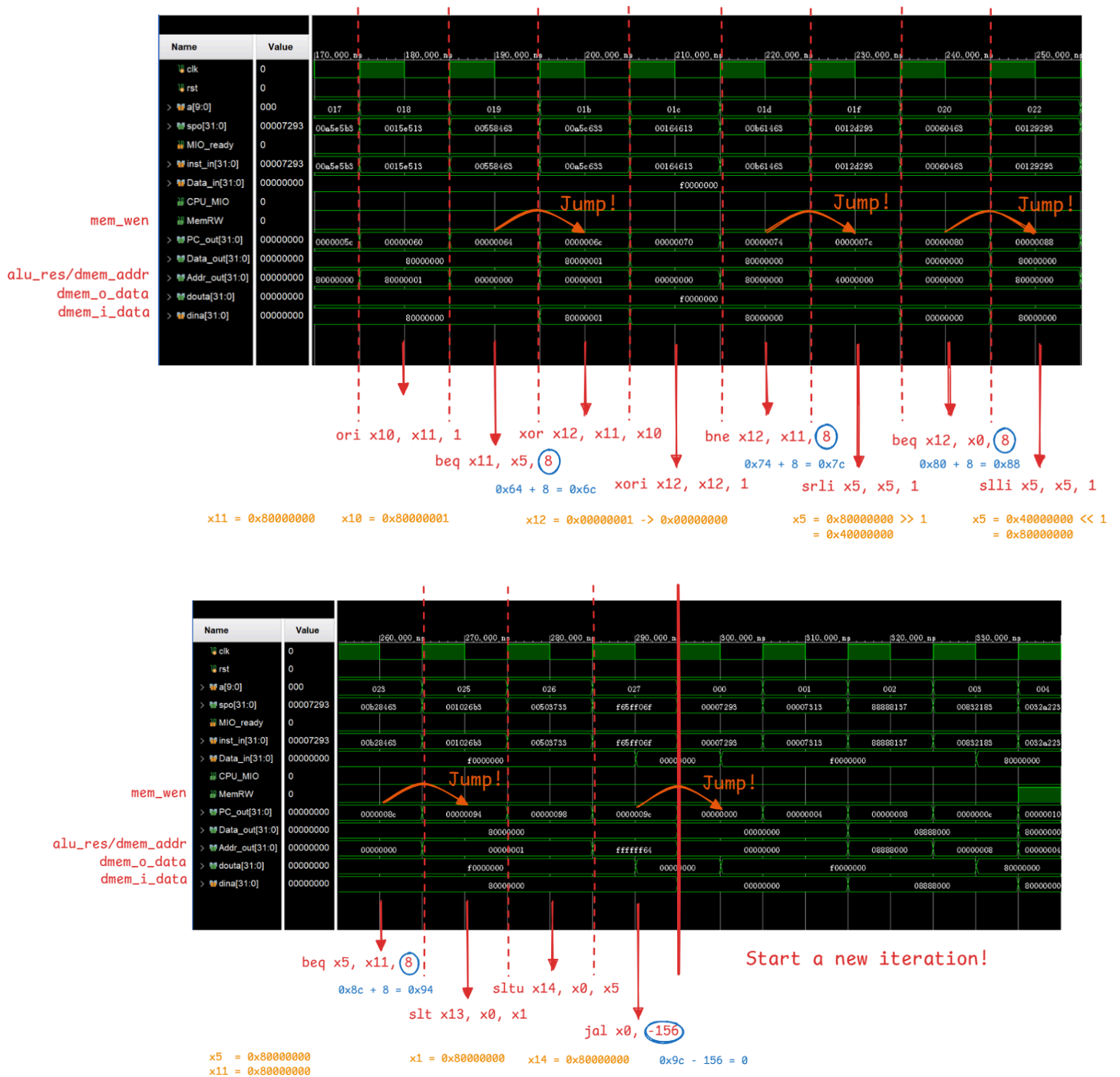

可以看到，波形结果符合预期。

5.4.3 SOC 测试数据分析

将烧录好的 bit 流文件传入 NEXYS 板上，通过 VGA 显示器观察结果，与波形图的信号进行比对，发现均符合预期，且经助教验收通过。

六、实验心得

这次实验相比前几次实验难度提升了不少，因为对应的理论知识相比前几次更加复杂，且对我们提出了更高的硬件设计要求。最痛苦的地方还是在于调试：比如对控制器进行仿真后，总会发现某些指令的某几个控制信号和预期的不一样，这时就需要仔细检查源代码的漏洞，可能找了半天才发现原来是错在一个很简单且很不起眼的地方；又比如即使仿真结果正确了，上板验证时发现 VGA 显示的结果不符合预期，经过我反复的排查，最终发现原来是在给 ROM 扩展位宽（之前用的电脑 VGA 显示不了，所以扩了位宽）后输入部分给改错了，导致 ROM 读取错误的内容，于是我还是改回原来的位宽，结果能够正确显示了。由于 Vivado 的综合和实现速度太慢，因此每次修改错误后再生成 bit 流需要耗费不少的时间成本，因此在今后的实验中，我得先熟悉理论知识，然后在编写代码的时候需要小心再小心，确保不要犯过于低级的错误，这样可以使我更高效率地完成实验。